

# Introdução às Árvores de Soma - CSA

---

## Autores

Odilon de Oliveira Dutra	Unifei
--------------------------	--------

## Histórico de Revisões

5 de fevereiro de 2025	1.0	Primeira versão do documento.
------------------------	-----	-------------------------------

# Tópicos

---

- ① Introdução
- ② Exemplo
- ③ Ordem da Propagação do Carry
- ④ Hands-On: Projeto e Verificação do CSA
- ⑤ Conclusão

# Introdução

# Somadores

---

Antes de entendermos as Árvores de Soma e o CSA, é importante compreender como os somadores binários operam:

- **Ripple Carry Adder:** Somadores simples que propagam o carry sequencialmente.
- **Carry Look-Ahead Adder:** Usa lógica para reduzir a propagação de carry.
- **Carry-Save Adder (CSA):** Focado em somas paralelas, eliminando a necessidade de propagação imediata de carry.

# Árvore de Soma

---

Árvores de soma são estruturas eficientes para a soma de números binários, utilizadas principalmente em adição paralela. Elas são frequentemente usadas em circuitos como somadores de alta performance, como o **Carry-Save Adder (CSA)**.

- Reduzem o número de propagação de carries.
- Acelera a operação de soma.
- Cruciais em operações de multiplicação e outros algoritmos aritméticos.

# Carry-Save Adder (CSA)

O **Carry-Save Adder** é um circuito usado para somar três números binários. Ele tem como principal vantagem evitar a propagação de carry durante o processo de soma.

- A principal vantagem do CSA é evitar a propagação de carry, o que acelera o processo de soma.
- Ele é usado principalmente em operações de multiplicação e outros algoritmos aritméticos.

## Exemplo de código Verilog para CSA:

```
1 // csa.v
2 module csa(input [3:0] A, B, Cin, output [3:0] Sum, Cout);
3     assign Sum = A ^ B ^ Cin; // Soma
4     assign Cout = (A & B) | (B & Cin) | (Cin & A); // Carry
5 endmodule
```

 


Figura: 1-bit  
CSA Circuit

# Idéia do CSA

---

Não propague o Carry até o último estágio possível!



# Funcionamento do CSA

---

Como funciona o Carry-Save Adder?

- O CSA recebe três números binários como entrada.
- Produz duas saídas:
  - **Sum**: Soma parcial.
  - **Cout**: Bit de carry a ser propagado.
- A soma final é realizada com um somador Ripple Carry ou outro circuito eficiente (este irá definir a ordem do algoritmo de soma final já que o CSA faz apenas a soma parcial).

# Comparação com Outros Somadores

---

## **Ripple Carry Adder vs. Carry-Save Adder:**

- Ripple Carry Adder:
  - Soma sequencial (lento).
  - Bom para somas pequenas.
  - Entrega o resultado final da soma.
- Carry-Save Adder:
  - Soma em paralelo (rápido).
  - Ideal para somas de múltiplos números.
  - Entrega apenas a soma parcial.

# Diferença entre o CSA e um Full Adder comum

---

## Full Adder Comum:

Recebe três bits de entrada: A, B, Cin

Produz duas saídas:

- Sum: A soma dos bits na mesma posição.
- Carry-out: O bit de carry que será propagado para o próximo bit mais significativo. Em um somador sequencial (como o Ripple-Carry Adder), o Carry-out propaga imediatamente para o próximo Full Adder.
- Já entrega o resultado final.

## Carry-Save Adder (CSA):

Também recebe três bits de entrada: A, B, Cin (onde Cin pode ser outra soma parcial ou carry). Produz duas saídas, mas com uma interpretação diferente:

- Sum: Soma parcial sem considerar o carry gerado na mesma posição.
- Carry: O carry gerado é "salvo" (ou armazenado) na mesma posição, não propagado imediatamente. O Carry e o Sum permanecem como duas palavras intermediárias e não são combinadas imediatamente. Isso significa que: O carry não propaga através de todas os bits, evitando o atraso de propagação típico de um Ripple-Carry Adder.
- Não entrega o resultado final já que o Carry ainda não foi propagado. O processo de soma demandará um Full Adder para a soma final.

# Exemplo

# Exemplo de funcionamento do CSA

---

Vamos somar 3 números binários:  $A = 1011$ ,  $B = 1101$ ,  $C = 0110$ .

## ❶ CSA - Soma parcial:

- Sum parcial ( $Sum$ ): 0000
- Cout ( $Cout$ ): 1111

## ❷ Soma final:

$$\text{Soma Final} = \text{Sum} + (\text{Cout} \ll 1)$$

$$\text{Soma Final} = 0000 + (1111 \ll 1)$$

$$\text{Soma Final} = 1110$$

$$\text{Carry} = 1$$

O CSA não propaga imediatamente o carry. Assim, não realiza a soma completa. A soma final é realizada apenas no último estágio. Esta pode se dar por Ripple Carry (maior atraso), ou somadores por árvores binárias a serem vistos nas próximas aulas (menor atraso).

## Outro exemplo de funcionamento do CSA

---

Vamos somar 3 números binários:  $A = 1111$ ,  $B = 1111$ ,  $C = 0111$ .

### ❶ CSA - Soma parcial:

- Sum parcial ( $Sum$ ): 0111
- Cout ( $Cout$ ): 1111

### ❷ Soma final:

$$\text{Soma Final} = \text{Sum} + (\text{Cout} \ll 1)$$

$$\text{Soma Final} = 0111 + (1111 \ll 1)$$

$$\text{Soma Final} = 00101$$

$$\text{Carry} = 1$$

O CSA não propaga imediatamente o carry. Assim, não realiza a soma completa. A soma final é realizada apenas no último estágio. Esta pode se dar por Ripple Carry (maior atraso), ou somadores por árvores binárias a serem vistos nas próximas aulas (menor atraso).

# Ordem da Propagação do Carry

## Ordem do Carry-Save Adder (CSA)

---

- O CSA realiza somas parciais em paralelo, reduzindo o tempo necessário para acumular múltiplos valores binários  $\rightarrow O(1)$ .
- A soma, pode, então, ser dividida em duas etapas principais:
  - ❶ **Etapla 1:** Soma parcial bit a bit  $\rightarrow O(1)$  com CSA.
  - ❷ **Etapla 2:** Soma final utilizando somadores paralelos  $\rightarrow O(\log n)$  ou Ripple Carry  $\rightarrow O(n)$ .



## Etapa 1: Somas Parciais com CSAs(Tempo Constante $O(1)$ )

- A soma parcial é realizada bit a bit, calculando:

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus C$$

$$\text{Cout} = (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$$

- Essa etapa ocorre de forma paralela para todos os bits.
- Por isso, o tempo desta etapa é  $O(1)$  (constante).

## Etapa 2: Soma Final (Tempo Logarítmico $O(\log n)$ )

---

- As saídas intermediárias (**Sum** e **Cout**) dos CSAs são somadas usando somadores paralelos como:
  - Brent-Kung Adder
  - Kogge-Stone Adder
- A propagação do carry é feita de forma paralela, resultando em:

Ordem da Propagação do Carry na Soma Final =  $O(\log n)$

- Isso torna a etapa final muito mais rápida do que a soma linear em somadores tradicionais.

# Complexidade Total da Soma

---

- A complexidade total da soma é:

$$O(1) + O(\log n) = O(\log n)$$

- O uso de somadores paralelos permite uma soma eficiente na segunda etapa.
- Essa abordagem é muito mais rápida que a soma sequencial no Ripple Carry Adder.

## Comparação com o Ripple Carry Adder (RCA)

---

- No RCA:
  - A propagação de carry é sequencial.
  - A complexidade é  $O(n)$ .
- No CSA com somador paralelo:
  - A soma parcial ocorre em tempo  $O(1)$  nos CSAs.
  - A soma final ocorre em tempo  $O(\log n)$  nos somadores de árvores binárias.
- Portanto, o CSA com somadores paralelos é muito mais eficiente para somas grandes.

# Aplicações do CSA

---

O CSA é amplamente utilizado em:

- **Multiplicadores:**
  - Reduzir o número de somas em matrizes parciais.
- **Processadores de Alto Desempenho:**
  - Operações aritméticas intensivas.
- **Unidades Aritméticas de GPUs e FPGAs.**

# Aplicações do CSA - Multiplicador de 4-bits

Necessário somar 4 resultados parciais (X, Y, Z e W) oriundas da multiplicação.

 
 


Figura: Soma de 4-operandos com CSAs

Figura: Soma de 4-operandos com CSAs

Cosiderando que X, Y, Z e W são os resultados parciais da multiplicação de cada um dos bits do multiplicador pelo multiplicando.

# Hands-On: Projeto e Verificação do CSA

## Atividades:

- ❶ Projetar um **Carry-Save Adder** (CSA) em Verilog, simular seu funcionamento e verificar a corretude da operação para diferentes entradas binárias.
- ❷ Projetar um CSA parametrizado e verificar seu funcionamento através de testbench.
- ❸ Verificar a utilização de um CSAs na realização de somas dos produtos intermediários em um multiplicador de 4-bits

**Ferramentas:** Xcelium (Cadence) e SimVision.



# Atividade 1: Descrição

---

Crie um módulo Verilog para o CSA com:

- **Entradas:** Três números binários de 4 bits (A, B, Cin).
- **Saídas:** Soma parcial (Sum) e Carry parcial (Cout).

## Exemplo de código Verilog:

```
1 // csa.v
2 module csa(input [3:0] A, B, Cin, output [3:0] Sum, Cout);
3     assign Sum = A ^ B ^ Cin;           // Soma
4     assign Cout = (A & B) | (B & Cin) | (Cin & A); // Carry
5 endmodule
```

# Atividade 1-a: Testbench para Verificação

Implementar um testbench para fornecer combinações de A, B, Cin e validar Sum e Carry.

Verifique os resultados (utilize como referência os exercícios resolvidos em 13 e 14.)

**Exemplo de Testbench:**

```
1 module csa_tb;
2     reg [3:0] A, B, Cin;
3     wire [3:0] Sum, Cout;
4
5     csa uut (
6         .A(A),
7         .B(B),
8         .Cin(Cin),
9         .Sum(Sum),
10        .Cout(Cout)
11    );
12
13    initial begin
14        $display("A      B      Cin      | Sum      Carry");
15        $monitor("%b %b %b | %b %b", A, B, Cin, Sum, Cout);
16
17        // Test cases
18        A = 4'b1011; B = 4'b1101; Cin = 4'b0110; #10;
19        A = 4'b1111; B = 4'b1111; Cin = 4'b0111; #10;
20        A = 4'b0001; B = 4'b0010; Cin = 4'b0001; #10;
21        A = 4'b0101; B = 4'b1010; Cin = 4'b0110; #10;
22        A = 4'b1111; B = 4'b1111; Cin = 4'b1111; #10;
23
24        $finish;
25    end
26 endmodule
```

## Atividade 2: Verilog CSA Parametrizado

---

```
1 // Modulo CSA parametrizavel
2 module parameterized_csa #(parameter WIDTH = 4) (
3     input  [WIDTH-1:0] A,
4     input  [WIDTH-1:0] B,
5     input  [WIDTH-1:0] Cin,
6     output [WIDTH-1:0] Sum,
7     output [WIDTH-1:0] Cout
8 );
9     genvar i;
10    generate
11        for (i = 0; i < WIDTH; i = i + 1) begin : CSA_BITS
12            assign Sum[i] = A[i] ^ B[i] ^ Cin[i];
13            assign Cout[i] = (A[i] & B[i]) | (B[i] & Cin[i]) | (A[i] & Cin[i]);
14        end
15    endgenerate
16 endmodule
```

- Este exemplo parametriza o CSA para o tamanho do operando.

## Atividade 2-a: Testbench para CSA Parametrizado

```
1 module parameterized_csa_tb;
2     reg [3:0] A, B, Cin;
3     wire [3:0] Sum, Cout;
4
5     parameterized_csa uut (
6         .A(A),
7         .B(B),
8         .Cin(Cin),
9         .Sum(Sum),
10        .Cout(Cout)
11    );
12
13    initial begin
14        $display("A      B      Cin      | Sum      Carry");
15        $monitor("%b %b %b | %b %b", A, B, Cin, Sum, Cout);
16
17        // Test cases
18        A = 4'b1011; B = 4'b1101; Cin = 4'b0110; #10;
19        A = 4'b1111; B = 4'b1111; Cin = 4'b0111; #10;
20        A = 4'b0001; B = 4'b0010; Cin = 4'b0001; #10;
21        A = 4'b0101; B = 4'b1010; Cin = 4'b0110; #10;
22        A = 4'b1111; B = 4'b1111; Cin = 4'b1111; #10;
23
24        $finish;
25    end
26 endmodule
```

## Atividade 3: Utilização de CSAs em Multiplicadores

---

- Integrar o CSA a um multiplicador.

# Multiplicador com CSA - Parte 1

---

```
1 // Modulo Multiplicador usando CSA simplificado com apenas dois CSAs
2 module multiplier_csa #(parameter WIDTH = 4) (
3     input  [WIDTH-1:0] multiplicand,
4     input  [WIDTH-1:0] multiplier,
5     output [2*WIDTH-1:0] product
6 );
7     wire [2*WIDTH-1:0] partial_products [WIDTH-1:0]; // Produtos parciais estendidos
8     wire [2*WIDTH-1:0] sum_stage1, sum_stage2;        // Somadores parciais
9     wire [2*WIDTH-1:0] carry_stage1, carry_stage2;    // Carrys parciais
10
11     // Geracao dos produtos parciais
12     genvar i;
13     generate
14         for (i = 0; i < WIDTH; i = i + 1) begin : gen_partial_products
15             assign partial_products[i] = multiplier[i] ? (multiplicand << i) : 0;
16         end
17     endgenerate
18
19     // Primeira etapa: somar os primeiros dois produtos parciais
20     parameterized_csa #(2*WIDTH) csa_stage1 (
```

Observação: A soma final das multiplicações parciais estão sendo realizadas por Ripple-Carry Adder.

## Multiplicador com CSA - Parte 2

---

```
1      .A(partial_products[0]),
2      .B(partial_products[1]),
3      .Cin(partial_products[2]),
4      .Sum(sum_stage1),
5      .Cout(carry_stage1)
6  );
7
8  // Segunda etapa: somar os resultados intermediarios
9  parameterized_csa #(2*WIDTH) csa_stage2 (
10     .A(partial_products[3]),
11     .B(sum_stage1),
12     .Cin(carry_stage1 << 1),
13     .Sum(sum_stage2),
14     .Cout(carry_stage2)
15 );
16
17 // Produto final
18 assign product = sum_stage2 + (carry_stage2 << 1); // Concatena soma e carry diretamente
19 endmodule
```

Observação: A soma final das multiplicações parciais estão sendo realizadas por Ripple-Carry Adder.

# Multiplicador com CSA - TestBench Parte 1

---

```
1 // Test bench
2 module multiplier_csa_tb;
3 reg [3:0] multiplicand;
4 reg [3:0] multiplier;
5 wire [7:0] product;
6
7 // Instancia do multiplicador
8 multiplier_csa #(4) uut (
9     .multiplicand(multiplicand),
10    .multiplier(multiplier),
11    .product(product)
12 );
13
14 initial begin
15     // Testar combinacoes de entradas
16     multiplicand = 4'b0011; // 3
17     multiplier = 4'b0101; // 5
18     #10;
19     $display("Multiplicand: %d, Multiplier: %d, Product: %d", multiplicand, multiplier,
20             product);
```



## Multiplicador com CSA - TestBench Parte 2

---

```
1 multiplicand = 4'b1111; // 15
2 multiplier = 4'b0001; // 1
3 #10;
4 $display("Multiplicand: %d, Multiplier: %d, Product: %d", multiplicand, multiplier,
5         product);
6
7 multiplicand = 4'b1011; // 11
8 multiplier = 4'b1111; // 15
9 #10;
10 $display("Multiplicand: %d, Multiplier: %d, Product: %d", multiplicand, multiplier,
11         product);
12
13 multiplicand = 4'b1111; // 15
14 multiplier = 4'b1111; // 15
15 #10;
16 $display("Multiplicand: %d, Multiplier: %d, Product: %d", multiplicand, multiplier,
17         product);
18
19 $finish;
20 end
21 endmodule
```

# Multiplicador com CSA - TestBench Completo - Parte 1

Um circuito aritmético deve ter todas as possibilidades testadas. A seguir, é apresentado um testbench que faz isso para o multiplicador anterior.

```
1 // Test bench
2 module multiplier_testAll_tb;
3 reg [3:0] multiplicand;
4 reg [3:0] multiplier;
5 wire [7:0] product;
6 reg [7:0] expected_product;
7 integer i, j;
8 reg success;
9
10 // Instancia do multiplicador
11 multiplier_csa #(4) uut (
12     .multiplicand(multiplicand),
13     .multiplier(multiplier),
14     .product(product)
15 );
16
17 initial begin
18     success = 1;
19     for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
20         for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
```

Verifique que, na janela console do Xview, será impresso Teste bem-sucedido para o caso da verificação de todos os produtos estiverem corretas.

# Multiplicador com CSA - TestBench Completo - Parte 2

Um circuito aritmético deve ter todas as possibilidades testadas. A seguir, é apresentado um testbench que faz isso para o multiplicador anterior.

```
1      multiplicand = i;  
2      multiplier = j;  
3      expected_product = i * j;  
4      #10;  
5      if (product != expected_product) begin  
6          $display("Erro: multiplicand = %d, multiplier = %d, product = %d, expected =  
7              %d", multiplicand, multiplier, product, expected_product);  
8          success = 0;  
9      end  
10     end  
11  
12     if (success) begin  
13         $display("Teste bem-sucedido");  
14     end else begin  
15         $display("Teste falhou");  
16     end  
17  
18     $finish;  
19 end  
20 endmodule
```

Verifique que, na janela console do Xview, será impresso Teste bem-sucedido para o caso da verificação de todos os produtos estiverem corretas.

# Conclusão

# Conclusão do Algoritmo Carry Save Adder (CSA)

---

O **Carry Save Adder (CSA)** é uma técnica de adição eficiente, comumente utilizada em somadores de alta velocidade e sistemas de multiplicação. O principal benefício do CSA é a sua capacidade de realizar a adição de múltiplos números em paralelo sem propagar imediatamente o carry entre as somas, o que reduz significativamente o tempo de execução. No entanto, vale ressaltar que o **CSA não realiza a soma completa**, ele apenas gera dois resultados intermediários: o **Sum** e o **Carry**.

Esses dois resultados (Sum e Carry) precisam ser somados posteriormente, em um estágio adicional, usando outro somador, como o **Adder de propagação de Carry** (Carry Lookahead Adder ou outro circuito de soma). Isso significa que, embora o CSA seja eficiente para cálculos parciais, ele não resolve a soma final de forma completa.

## **Considerações Finais:**

- O **CSA** é eficaz para somas parciais rápidas, mas não realiza a soma final diretamente.
- Ideal para implementações em múltiplos estágios, como na multiplicação de números grandes.
- A soma final requer um segundo estágio de adição para gerar o resultado completo.