

SD132 – Circuitos Digitais II

A-203 Contadores Síncronos

Autores	
Daniel Muñoz Arboleda (UnB)	Gilmar Silva Beserra (UnB)
Nome 3 (INSTITUIÇÃO)	Nome 4 (INSTITUIÇÃO)

Histórico de revisões		
06/01/2025	V1.0	Versão inicial

Tópicos


- Revisão de Flip-Flop JK e Flip-Flop D
- Projeto de contadores síncronos
- Exemplo contador sequencial
- Implementação manual do contador em VHDL
- Exemplo sequência aleatória sem repetição
- Implementação manual de sequência aleatória em VHDL
- Implementação estrutural em VHDL

Página em branco.

Aula 1

Contadores Síncronos

Revisão Flip-flop JK

 


J	K	CLK	Saída - Próximo estado $Q(n+1)$
0	0	\uparrow	$Q(n)$ (saída não muda)
1	0	\uparrow	1
0	1	\uparrow	0
1	1	\uparrow	$Q'(n)$ (comuta=toggle)

Reinterpretando a tabela característica:

Estado atual $Q(n)$	Próximo estado $Q(n+1)$	J	K	Observação
0	0	0	x	Memória (JK=00) ou reset (JK=01)
0	1	1	x	Set (JK=10) ou toggle (JK=11)
1	0	x	1	Reset (JK=01) ou toggle (JK=11)
1	1	x	0	Memória (JK=00) ou set (JK=10)

Revisão Flip-flop D

 

D Flip Flop Truth Table

CL (Note 1)	D	R	S	Q	\bar{Q}
0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
~	x	0	0	Q	\bar{Q}
x	x	1	0	0	1
x	x	0	1	1	0
x	x	1	1	1	1

Reinterpretando a tabela característica
(desconsiderando as
entradas assíncronas Preset e
Reset):

Estado atual Q(n)	Próximo estado Q(n+1)	D	CLK
0	0	0	↑
0	1	1	↑
1	0	0	↑
1	1	1	↑

Definições

- Nos contadores **síncronos** todos os Flip-Flops dependem do mesmo sinal de clock. Portanto, todos os Flip-flops mudam simultaneamente de estado.
- Contadores síncronos requerem mais portas lógicas que os contadores assíncronos, mas não requerem usar as entradas assíncronas de Preset, evitando problemas de sincronismo entre os Flip-flops.
- Contadores síncronos são usados em circuitos de alta frequência onde os estados temporários e atrasos produzidos pelos clocks em cascata dos contadores assíncronos são indesejáveis.
- Contadores síncronos podem ser projetados para seguir sequência de dados que não são somente crescimentos ou decrescimentos unitários. O projeto de contadores síncronos segue sempre o mesmo padrão, independente da sequência necessária.


Definição: Diagrama de transição

- Figura constituída por estados e transições entre os estados.
- Os estados representam os valores possíveis da sequência desejada.
- As transições levam o contador de um estado (um valor) para o próximo estado (próximo valor na sequência).

Definição: Diagrama de transição

- Figura constituída por estados e transições entre os estados.
- Os estados representam os valores possíveis da sequência desejada.
- As transições levam o contador de um estado (um valor) para o próximo estado (próximo valor na sequência).

Diagrama de um contador ascendente módulo 7 (conta de 0 a 6):

 

Definição: Tabela de transição

- É o diagrama de transição em representação tabular.
- Colunas: estado atual e próximo estado em código binário.
- Cada linha contém um valor de estado atual e seu respectivo próximo estado.

Definição: Tabela de transição

- É o diagrama de transição em representação tabular.
- Colunas: estado atual e próximo estado em código binário.
- Cada linha contém um valor de estado atual e seu respectivo próximo estado.

Tabela de transição de contador ascendente módulo 7 (conta de 0 a 6):

Estado atual				Próximo estado			
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	2
2	0	1	0	0	1	1	3
3	0	1	1	1	0	0	4
4	1	0	0	1	0	1	5
5	1	0	1	1	1	0	6
6	1	1	0	0	0	0	0

Definições

- Em um contador síncrono, todos os estados possíveis devem produzir um próximo estado específico.
- O próximo estado é determinado pela sequência que o contador deve seguir.
- Se a sequência tiver menos estados do que o máximo de valores possíveis ($2^N - 1$, sendo N o número de Flip-flops), então teremos estados não determinados.
- Neste último caso, deve-se especificar o que fazer caso o contador entre em um desses estados, visando garantir que o contador não entre em um loop indesejado.
- A tabela de transição **deve** conter todos os possíveis valores.

Projeto de contadores síncronos

Objetivo: determinar quais saídas do contador devem ser conectadas, através de portas lógicas, nas entradas dos Flip-flops.

- Passo 1: a partir da sequência desejada, obter diagrama de transição (também chamado de diagrama de transição de estados).
- Passo 2: transformar diagrama em uma tabela de transição (estado atual e próximo estado).
- Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.
- Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.
- Passo 5: Implementação e validação.

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D


Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 1: Diagrama de transição

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 1: Diagrama de transição

 

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 2: Tabela de transição

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 2: Tabela de transição

Estado atual				Próximo estado			
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	2
2	0	1	0	0	1	1	3
3	0	1	1	1	0	0	4
4	1	0	0	1	0	1	5
5	1	0	1	1	1	0	6
6	1	1	0	0	0	0	0

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Usando tabela do Flip-flop D:

Estado atual $Q(n)$	Próximo estado $Q(n+1)$	D	CLK
0	0	0	↑
0	1	1	↑
1	0	0	↑
1	1	1	↑

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Estado atual				Próximo estado				Entrada FF D		
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1	3	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0	4	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1	5	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0	6	1	1	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Estado atual Q(n)	Próximo estado Q(n+1)	D	CLK
0	0	0	↑
0	1	1	↑
1	0	0	↑
1	1	1	↑

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual				Entrada FF D		
Dec	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	0	0	0

Mapa K para D2:

		Q0	
		0	1
Q2	Q1		
	0		
	0		1
	1		
	1	1	1

$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual				Entrada FF D		
Dec	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	0	0	0

Mapa K para D1:

Q2 Q1 \ Q0		0	1
0 0			1
0 1		1	
1 1			
1 0			1

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual				Entrada FF D		
Dec	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	0	0	0

Mapa K para D0:


		Q0	
		0	1
Q2	Q1		
	0	1	
0	1	1	
	1		
1	0	1	

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

 Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.



$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$


$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

 Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 4b (opcional): Desenhe o circuito equivalente (exercício)



$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 5: Implementação e validação usando a linguagem Verilog:

$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

```
1 module cnt_asc_mod7(  
2     input  reset,  
3     input  clk,  
4     output [2:0] led  
5 );  
6  
7     // Internal signals  
8     reg [2:0] Q;  
9     wire [2:0] D;  
10  
11    // Sequential logic to update Q  
12    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
13        if (reset) begin  
14            Q <= 3'b000; // Reset Q to 000  
15        end else begin  
16            Q <= D;      // Update Q with D on rising edge of clk  
17        end  
18    end
```

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 5: Implementação e validação usando a linguagem Verilog:

$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

```
20 // Combinatorial logic for D
21 assign D[2] = (Q[2] & ~Q[1]) | (~Q[2] & Q[1] & Q[0]);
22 assign D[1] = (~Q[1] & Q[0]) | (~Q[2] & Q[1] & ~Q[0]);
23 assign D[0] = (~Q[2] & ~Q[0]) | (Q[2] & ~Q[1] & ~Q[0]);
24
25
26 assign led = Q; // Assign Q to led
27
28 endmodule
```

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 5: Implementação e validação usando a linguagem VHDL:

$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

```
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16
17 entity cnt_asc_mod7 is
18     Port ( reset : in STD_LOGIC;
19           clk    : in STD_LOGIC;
20           led    : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
21 end cnt_asc_mod7;
22
23 architecture Behavioral of cnt_asc_mod7 is
24
25     signal Q : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
26     signal D : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
27
28 begin
```

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 5: Implementação e validação: vamos usar a linguagem VHDL:

$$D2 = Q2Q1' + Q2'Q1Q0$$

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0'$$

$$D0 = Q2'Q0' + Q2Q1'Q0'$$

```
30  process(clk,reset)
31  begin
32      if reset='1' then
33          Q <= "000";
34      elsif rising_edge(clk) then
35          Q <= D;
36      end if;
37  end process;
38
39  D(2) <= (Q(2) and not Q(1)) or (not Q(2) and Q(1) and Q(0));
40  D(1) <= (not Q(1) and Q(0)) or (not Q(2) and Q(1) and not Q(0));
41  D(0) <= (not Q(2) and not Q(0)) or (Q(2) and not Q(1) and not Q(0));
42
43  led <= Q;
44
45  end Behavioral;
```

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.


Passo 5: Implementação e validação. Testbench: usando fclk=100MHz, Tclk=10 ns.

```
23 component cnt_asc_mod7 is
24     Port ( reset : in STD_LOGIC;
25           clk    : in STD_LOGIC;
26           led    : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
27 end component;
28
29 signal sreset, sclk : std_logic := '0';
30 signal sled : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
31
32 begin
33
34     sclk <= not sclk after 5 ns;
35     sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
36
37     uut: cnt_asc_mod7 port map(
38         reset    => sreset,
39         clk      => sclk,
40         led      => sled);
```

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF D

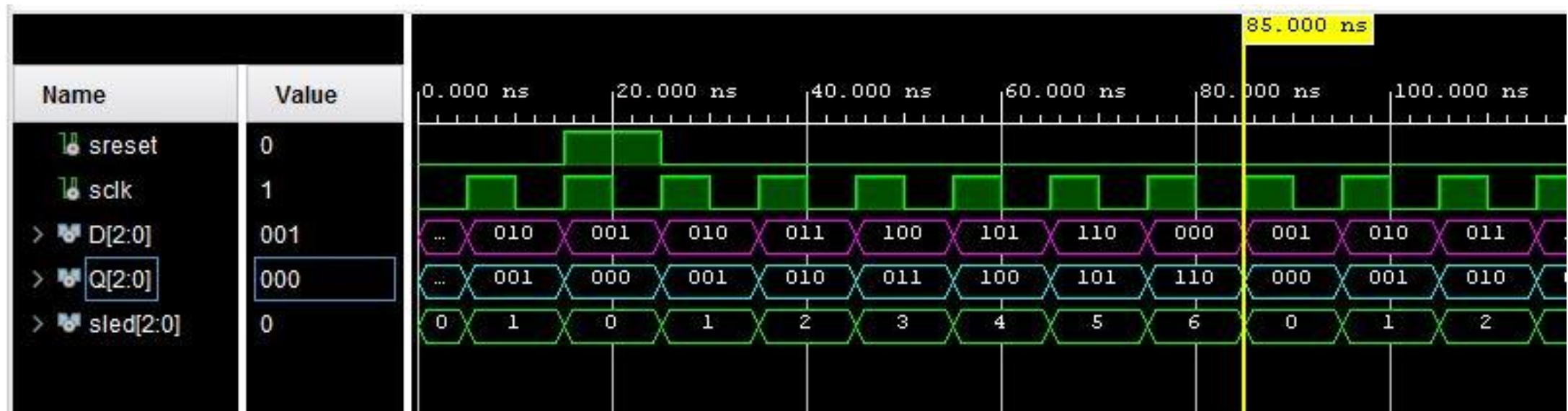Exemplo: Implemente um circuito sequencial síncrono de um contador módulo 7.

Passo 5: Implementação e validação. Resultado de simulação comportamental:



Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 1: Diagrama de estado (idêntico ao exemplo anterior)

Passo 2: Tabela de transição (idêntico ao exemplo anterior)

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 1: Diagrama de estado (idêntico ao exemplo anterior)

Passo 2: Tabela de transição (idêntico ao exemplo anterior)

Estado atual				Próximo estado			
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	2
2	0	1	0	0	1	1	3
3	0	1	1	1	0	0	4
4	1	0	0	1	0	1	5
5	1	0	1	1	1	0	6
6	1	1	0	0	0	0	0

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip flops que representam a transição dos bits de estado.

Estado atual				Próximo estado			
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	2
2	0	1	0	0	1	1	3
3	0	1	1	1	0	0	4
4	1	0	0	1	0	1	5
5	1	0	1	1	1	0	6
6	1	1	0	0	0	0	0

Tabela verdade do FF JK

Estado atual Q(n)	Próximo estado Q(n+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Estado atual			Próximo estado			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0	0	1	0x	0x	1x
0	0	1	0	1	0	0x	1x	x1
0	1	0	0	1	1	0x	x0	1x
0	1	1	1	0	0	1x	x1	x1
1	0	0	1	0	1	x0	0x	1x
1	0	1	1	1	0	x0	1x	x1
1	1	0	0	0	0	x1	x1	0x
1	1	1	0	0	0	x1	x1	x1

Tabela verdade do FF JK

Estado atual Q(n)	Próximo estado Q(n+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Adicionando estado não codificado 111.
Por segurança de 111 vai para 000.

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para J2:

		Q0	
		0	1
Q2	Q1		
	0		
0	1		1
	1	x	x
1	0	x	x
	1		

$$J2 = Q1Q0$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para K2:

Q2 Q1 \ Q0		0	1
		0	1
0	0	x	x
0	1	x	x
1	1	1	1
1	0		

$$K2 = Q1$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para J1:

		Q0	
		0	1
Q2	Q1		1
	0		x
0	1	x	x
1	1	x	x
1	0		1

$$J1 = Q0$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para K1:

		Q0	
		0	1
Q2	Q1		
	0	x	x
0	1		1
1	1	1	1
1	0	x	x

$$K1 = Q2 + Q0$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para J0:

Q2 Q1 \ Q0		0	1
		0	1
0	0	1	x
0	1	1	x
1	1		x
1	0	1	x

$$J0 = Q1' + Q2'$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF JK		
Q2	Q1	Q0	J2K2	J1K1	J0K0
0	0	0	0x	0x	1x
0	0	1	0x	1x	x1
0	1	0	0x	x0	1x
0	1	1	1x	x1	x1
1	0	0	x0	0x	1x
1	0	1	x0	1x	x1
1	1	0	x1	x1	0x
1	1	1	x1	x1	x1

Mapa K para K0:

		Q0	
		0	1
Q2	Q1		
	0	x	1
	1	x	1
	0	x	1
	1	x	1
	0	x	1

$$K0 = Q0$$

Contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK

Exemplo: Implemente um contador síncrono ascendente módulo 7 com FF JK.

Passo 4: Síntese das equações booleanas usando mapa de Karnaugh.

$$J_2 = Q_1 Q_0$$

$$J_1 = Q_0$$

$$J_0 = Q_1' + Q_2'$$


$$K_2 = Q_1$$

$$K_1 = Q_2 + Q_0$$

$$K_0 = Q_0$$

Implementação no Tinkercad disponível:

 https://www.tinkercad.com/things/cZneC8GCd3w-countador-ascendente-mod-7ff-jk?sharecode=_vTiQQ0HjxZNhFkbvN00KodIlgwgSnTneOHgQMC71-MQ



Contador síncrono descendente módulo 12 com FF D

Exercício 1 em sala de aula: projete um contador síncrono descendente módulo 13 (conta de 12 a 0) usando Flip-flops D. Realize a implementação em Verilog e em VHDL, crie um testbench, e verifique o funcionamento do circuito usando simulação comportamental (RTL). Utilize uma frequência de clock de 100 MHz.

Página em branco.

Aula 2

Contadores síncronos - Sequência aleatória sem repetição

Contador síncrono - sequência aleatória

- Em um contador síncrono, todos os estados possíveis devem produzir um próximo estado específico.
- O próximo estado é determinado pela sequência que o contador deve seguir.
- Se a sequência tiver menos estados do que o máximo de valores possíveis ($2^N - 1$, sendo N o número de Flip-flops), então teremos estados não determinados.
- Neste último caso, deve-se especificar o que fazer caso o contador entre em um desses estados, visando garantir que o contador não entre em um loop indesejado.

Contador síncrono - sequência aleatória

- Uma sequência aleatória é uma sequência de números que não segue uma ordem numérica.
- O mesmo procedimento para projetar contadores síncronos pode ser usado para gerar circuitos que percorrem uma sequência não ordenada de números (sequência previamente definida).
- Observação: não confundir tal circuito com um gerador de números aleatórios.
- Na construção da Tabela de transição, a **primeira coluna** (estado atual) deve conter os valores possíveis **em ordem crescente**. A segunda coluna (próximo estado) deve conter o próximo valor da sequência aleatória.

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: implementar um circuito sequencial síncrono que percorra a sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete.

Contador síncrono - sequência aleatória


Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 1: diagrama de estados

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 1: diagrama de estados

 

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 2: Tabela de transição

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete.

Passo 2: Tabela de transição

Estado atual				Próximo estado			
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec
0	0	0	0	1	0	0	4
1	0	0	1	1	1	0	6
2	0	1	0	0	1	1	3
3	0	1	1	1	1	1	7
4	1	0	0	0	0	1	1
5	1	0	1	0	1	0	2
6	1	1	0	1	0	1	5
7	1	1	1	0	0	0	0

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Estado atual				Próximo estado				Entradas FF D		
Dec	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Dec	D2	D1	D0
0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	6	1	1	0
2	0	1	0	0	1	1	3	0	1	1
3	0	1	1	1	1	1	7	1	1	1
4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
5	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
6	1	1	0	1	0	1	5	1	0	1
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabela verdade do Flip-flop D

Estado atual Q(n)	Próximo estado Q(n+1)	D	CLK
0	0	0	↑
0	1	1	↑
1	0	0	↑
1	1	1	↑

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 3: Adicionar colunas na tabela com as entradas necessárias dos Flip-flops que representam a transição dos bits de estado.

Estado atual			Entradas FF D		
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 4: Obter expressões booleanas das entradas dos Flip-flops usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF D		
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 4: Obter expressões booleanas das entradas dos Flip-flops usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF D		
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

Mapa K para D2:

Q2 Q1		Q0	
		0	1
0	0	1	1
0	1		1
1	1	1	
1	0		

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0'$$

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 4: Obter expressões booleanas das entradas dos Flip-flops usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF D		
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

Mapa K para D1:

Q2 Q1		Q0	
		0	1
0	0		1
0	1	1	1
1	1		
1	0		1

$$D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1$$

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 4: Obter expressões booleanas das entradas dos Flip-flops usando mapa de Karnaugh.

Estado atual			Entradas FF D		
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

Mapa K para D0:

Q2 Q1		Q0	
		0	1
0	0		
0	1	1	1
1	1	1	
1	0	1	

$$D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 5: Implementação e validação.

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0' \quad D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1 \quad D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 5: Implementação em Verilog.

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0' \quad D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1 \quad D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$

```
module cnt_random_seq( // Combinational logic for next state
    input  reset,
    input  clk,
    output [2:0] led
);
    assign D[2] = (~Q[2] & ~Q[1]) | (~Q[2] & Q[0]) | (Q[2] & Q[1] & ~Q[0]);
    assign D[1] = (~Q[1] & Q[0]) | (~Q[2] & Q[0]) | (~Q[2] & Q[1]);
    assign D[0] = (~Q[2] & Q[1]) | (Q[2] & ~Q[0]);

    reg [2:0] Q;
    wire [2:0] D;

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
            Q <= 3'b000;
        else
            Q <= D;
    end

    assign led = Q;
end
```

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 5: Implementação em VHDL.

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0' \quad D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1 \quad D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$

```
25 signal Q : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
26 signal D : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
27
28 begin
29
30     process(clk,reset)
31     begin
32         if reset='1' then
33             Q <= "000";
34         elsif rising_edge(clk) then
35             Q <= D;
36         end if;
37     end process;
38
39     D(2) <= (not Q(2) and not Q(1)) or (not Q(2) and Q(0)) or (Q(2) and Q(1) and not Q(0));
40     D(1) <= (not Q(1) and Q(0)) or (not Q(2) and Q(0)) or (not Q(2) and Q(1));
41     D(0) <= (not Q(2) and Q(1)) or (Q(2) and not Q(0));
42
43     led <= Q;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity cnt_random_seq is
    Port ( reset : in STD_LOGIC;
          clk : in STD_LOGIC;
          led : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end cnt_random_seq;

architecture Behavioral of cnt_random_seq is
```

Contador síncrono - sequência aleatória

Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 5: validação (testbench)

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0' \quad D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1 \quad D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$


```
23 component cnt_random_seq is
24   Port ( reset : in STD_LOGIC;
25         clk    : in STD_LOGIC;
26         led    : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
27 end component;
28
29 signal sreset, sclk : std_logic := '0';
30 signal sled : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
31
32 begin
33
34   sclk <= not sclk after 5 ns;
35   sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
36
37   uut: cnt_random_seq port map(
38     reset => sreset,
39     clk   => sclk,
40     led   => sled);
```


Contador síncrono - sequência aleatória

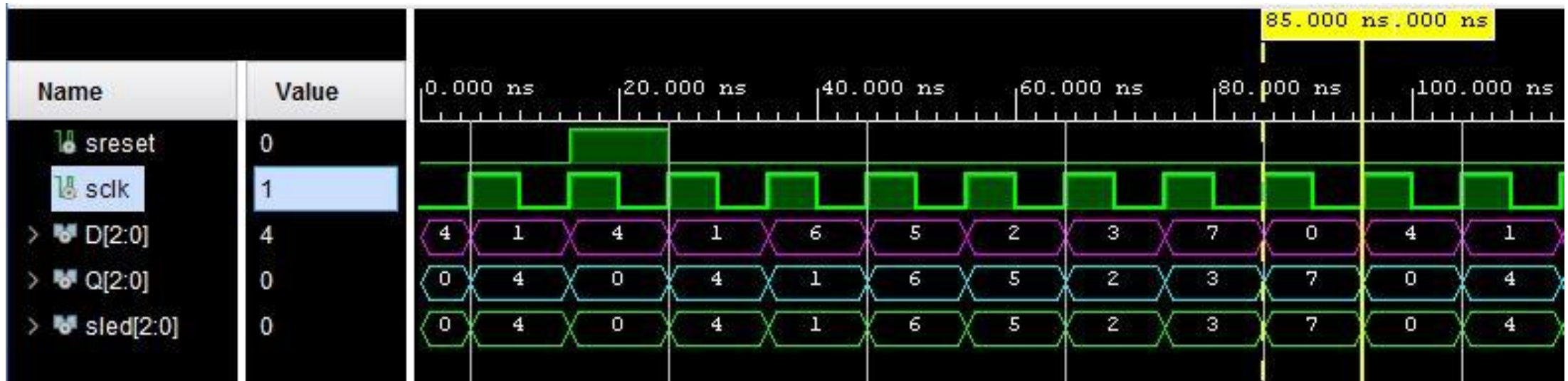Exemplo: circuito para sequência aleatória 4- 1- 6- 5- 2- 3- 7- 0, repete

Passo 5: Implementação e validação. Resultado de simulação comportamental.

$$D2 = Q2'Q1' + Q2'Q0 + Q2Q1Q0' \quad D1 = Q1'Q0 + Q2'Q0 + Q2'Q1 \quad D0 = Q2'Q1 + Q2Q0'$$



Contador síncrono - sequência aleatória

Exercício 2 em sala de aula: implemente em Verilog em em VHDL a sequência aleatória 0-3-1-5-9-4-2-6-10-repete. Realize o testbench em Verilog e verifique o funcionamento em simulação comportamental (RTL). Use uma frequência de clock de 100 MHz.

Obs1: serão necessários 4 bits para codificar os nove (9) estados da sequência.

Obs2: não todos os estados são codificados.

Dica: use o primeiro valor da sequência como próximo estado dos estados não codificados.

Página em branco.


Aula 3

Implementação em HDL de contadores síncronos


Contadores síncronos em HDL

- Somadores e comparadores podem ser usados para implementar contadores síncronos em VHDL.
- O módulo do contador define o seu valor máximo. Por exemplo, um contador ascendente módulo 100, inicia em zero e termina em 99 (valor máximo). Um contador descendente módulo 100, inicia em 99 (valor máximo) e termina em zero.
- Deve-se utilizar lógica sequencial síncrona para incrementar ou decrementar o contador a cada ciclo de relógio.
- A cada ciclo de clock deve-se comparar se o contador alcançou o valor máximo ou o zero, retornando ao valor valor padrão para iniciar um novo ciclo.

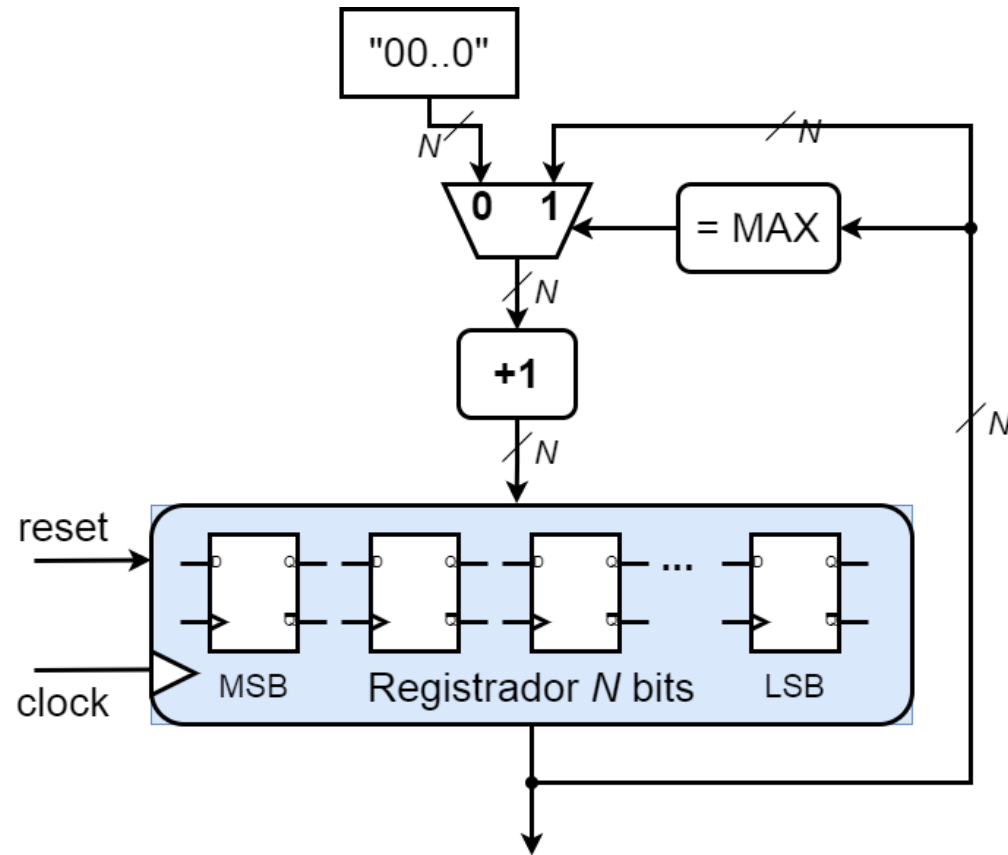Contadores síncronos em HDL - arquitetura



contador ascendente

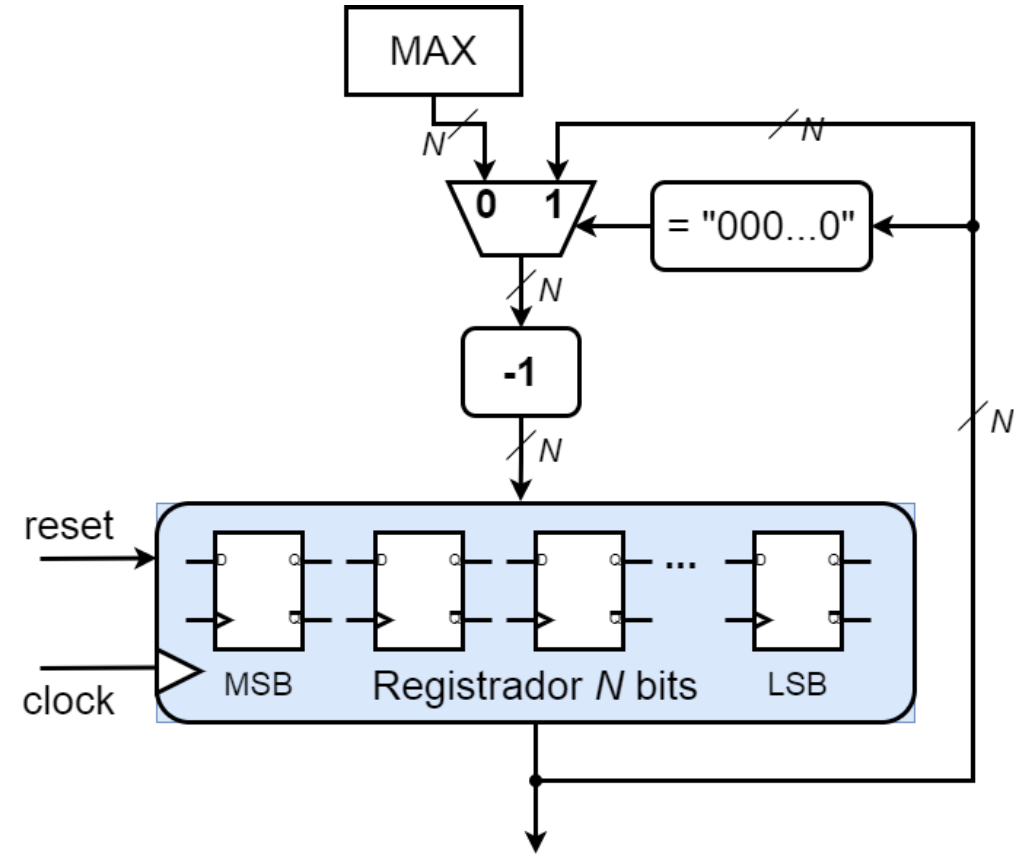

contador descendente

Contador síncrono ascendente

Exemplo: implemente em HDL um contador síncrono ascendente módulo 100. Utilize um sinal de clock de 100 MHz. Use reset assíncrono para apagar o registrador. Realize uma simulação comportamental e verifique o funcionamento do circuito.

Contador síncrono ascendente

Exemplo: contador ascendente síncrono módulo 100: implementação em Verilog

```
1 module cnt_asc_mod100 (
2     input reset,
3     input clk,
4     output [6:0] led
5 );
6
7     reg [6:0] cnt;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 endmodule

// Process behavior
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        cnt <= 7'b0000000; // Reset to 0
    end else begin
        if (cnt == 7'b1100011) begin // 99 in binary
            cnt <= 7'b0000000; // Reset to 0 when 99 is reached
        end else begin
            cnt <= cnt + 1; // Increment the counter
        end
    end
end

// Assign the counter value to the LEDs
assign led = cnt;
```


Contador síncrono ascendente

Exemplo: contador ascendente síncrono módulo 100: implementação em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity cnt_asc_mod100 is
    Port ( reset : in STD_LOGIC;
          clk   : in STD_LOGIC;
          led   : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
end cnt_asc_mod100;

architecture Behavioral of cnt_asc_mod100 is
    signal cnt:std_logic_vector(6 downto 0):=(others=>'0');
begin
    process(clk,reset)
    begin
        if reset='1' then
            cnt <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if cnt = "1100011" then -- 99
                cnt <= (others=>'0');
            else
                cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt)+1);
            end if;
        end if;
    end process;

    led <= cnt;

end Behavioral;
```


Contador síncrono ascendente

Exemplo: contador ascendente síncrono módulo 100: testbench

```
23 component cnt_asc_mod100 is
24     Port ( reset : in STD_LOGIC;
25           clk   : in STD_LOGIC;
26           led   : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
27 end component;
28
29 signal sreset, sclk : std_logic := '0';
30 signal sled : std_logic_vector(6 downto 0) := (others=>'0');
31
32 begin
33
34     sclk <= not sclk after 5 ns;
35     sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
36
37     uut: cnt_asc_mod100 port map(
38         reset    => sreset,
39         clk      => sclk,
40         led      => sled);
```

Contador síncrono ascendente

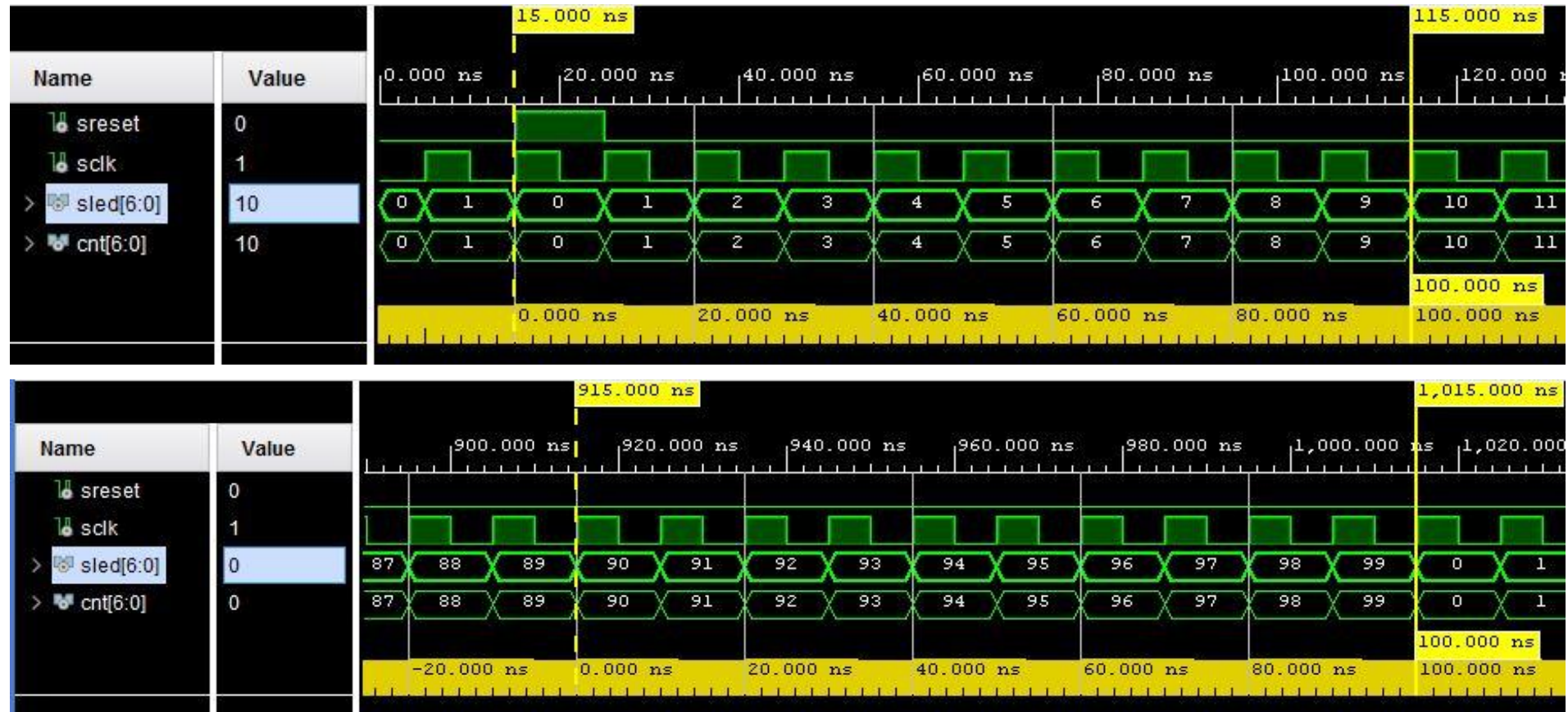Exemplo: contador ascendente síncrono módulo 100: simulação




Contador síncrono ascendente

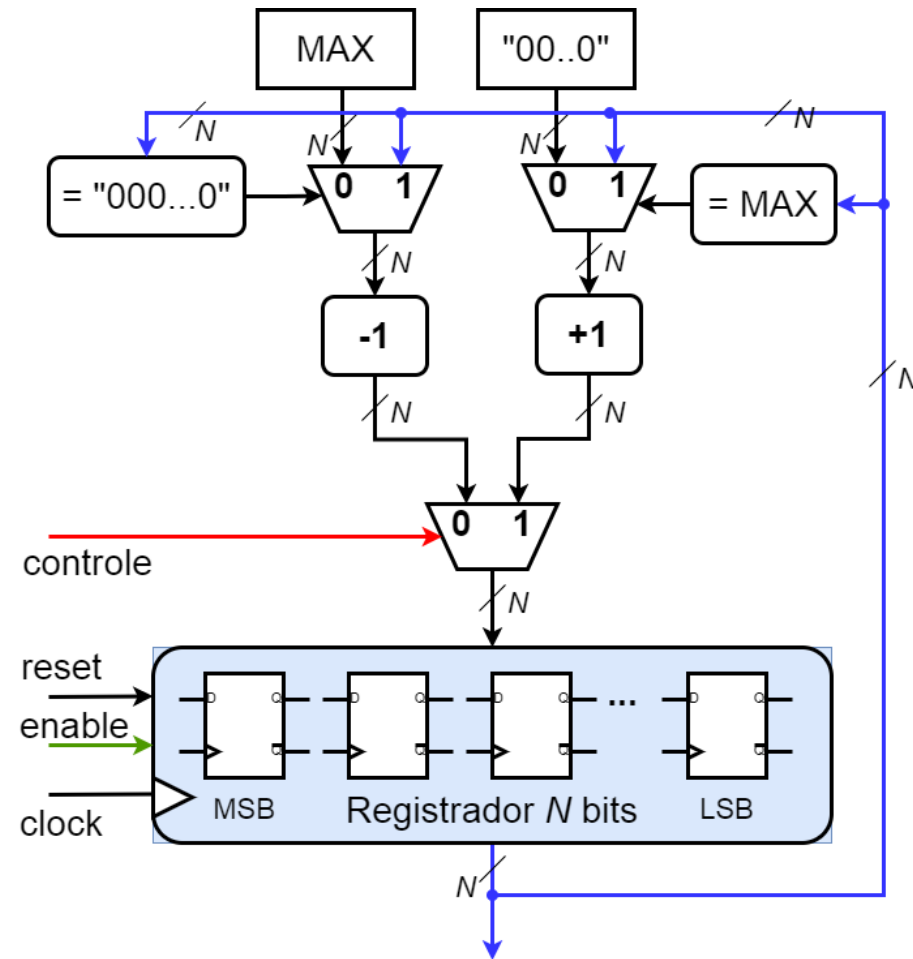Exercício 3 em sala de aula: implemente em Verilog e em VHDL um contador descendente síncrono módulo 128. Realize um testbench para um clock de 100MHz e verifique o funcionamento em simulação comportamental.

Contador síncrono ascendente/descendente arquitetura

Contador síncrono ascendente/descendente com entradas *controle* e *enable*.



Contador síncrono universal

Exemplo: implemente em HDL um contador síncrono ascendente/descendente módulo 16. Se a entrada Controle = '0' o contador incrementa, caso contrário o contador decrementa. A entrada Enable habilita o contador. Utilize um sinal de clock de 100 MHz. Use reset assíncrono para apagar o registrador. Realize uma simulação comportamental e verifique o comportamento do circuito.

Contador síncrono universal

Exemplo: contador módulo 16 com controle e enable.

```
29 | signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0) := (others=>'0');
30 | begin
31 |     process(clk,reset)
32 |     begin
33 |         if reset='1' then
34 |             if controle='1' then
35 |                 cnt <= (others=>'0');
36 |             else
37 |                 cnt <= "1111";
38 |             end if;
39 |         elsif rising_edge(clk) then
40 |             if controle='1' then
41 |                 if cnt = "1111" then -- 15
42 |                     cnt <= (others=>'0');
43 |                 else
44 |                     cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt)+1);
45 |                 end if;
46 |             else
47 |                 if cnt = "0000" then
48 |                     cnt <= "1111"; -- 15
49 |                 else
50 |                     cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt)-1);
51 |                 end if;
52 |             end if;
53 |         end if;
54 |     end process;
55 |     led <= cnt;
```


Contador síncrono universal

Exemplo: contador módulo 16 com controle e enable: testbench

```
24 component cnt_asc_dec_mod16 is
25     Port ( reset : in STD_LOGIC;
26           clk   : in STD_LOGIC;
27           controle : in STD_LOGIC;
28           enable : in STD_LOGIC;
29           led    : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
30 end component;
31
32 signal sreset, sclk, senable, scontrole: std_logic := '0';
33 signal sled : std_logic_vector(3 downto 0) := (others=>'0');
34
35 begin
36
37     sclk <= not sclk after 5 ns;
38     sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
39     senable <= '0', '1' after 25 ns, '0' after 65 ns,
40             '1' after 125 ns;
41     scontrole <= '1', '0' after 185 ns;
42
43     uut: cnt_asc_dec_mod16 port map(
44         reset    => sreset,
45         clk       => sclk,
46         enable    => senable,
47         controle  => scontrole,
48         led       => sled);
```


Contador síncrono universal

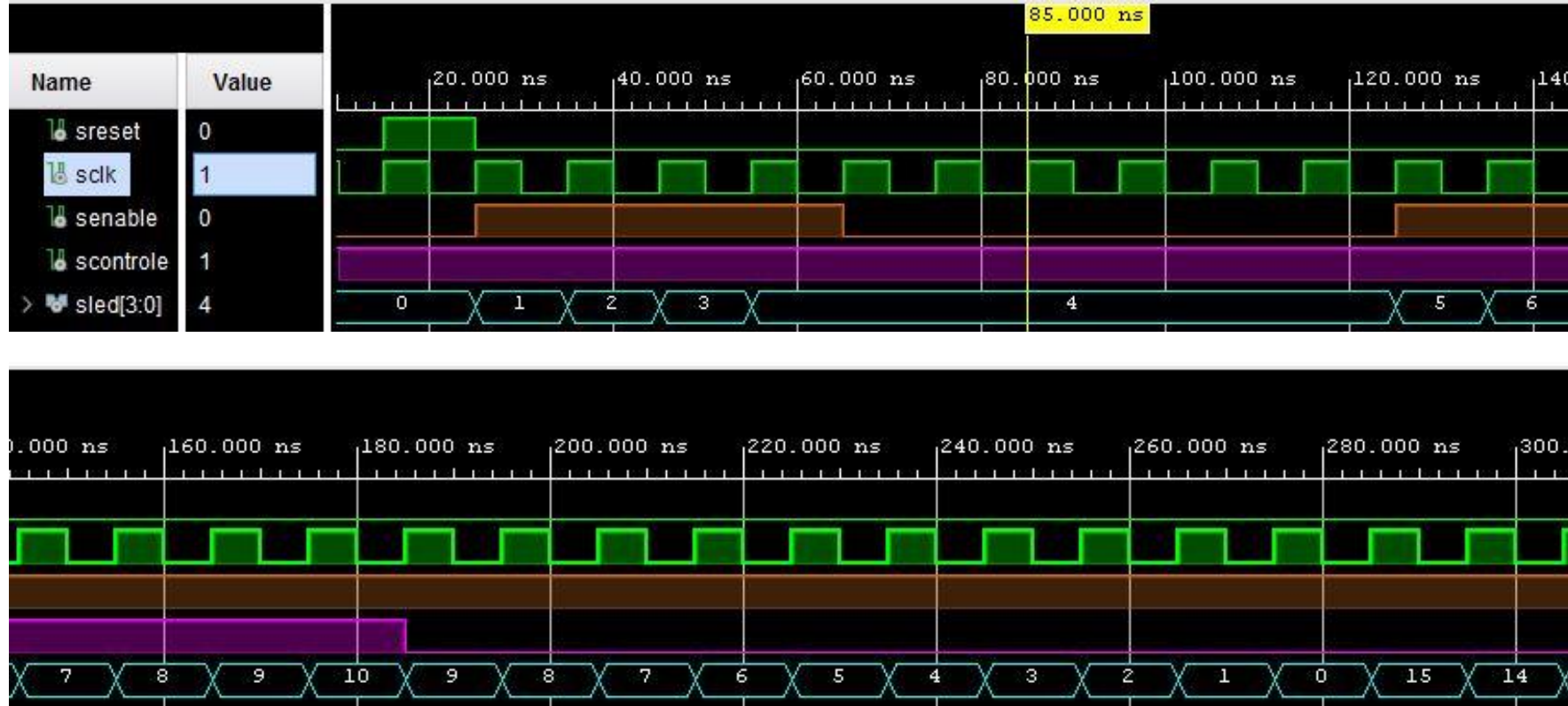Exemplo: contador módulo 16 com controle e enable: simulação



Contador síncrono universal


Exercício 4 em sala de aula: Implemente em Verilog o contador síncrono ascendente/descendente módulo 16 com controle e enable, realize um testbench e verifique o comportamento em simulação comportamental. Use uma frequência de clock de 100 MHz.

Página em branco.

Contadores síncronos - divisor de clock

- Contadores síncronos, comparadores e portas inversoras podem ser usados para implementar divisores de clock em HDL.
- Conhecendo a frequência do clock, é possível determinar durante quantos ciclos de clock o contador deve incrementar até alcançar um valor de preset (contador ascendente) ou até alcançar o zero (contador descendente).
- Cada vez que o contador alcançar o preset ou o zero, deve-se inverter um sinal auxiliar que deve ser direcionado como saída do circuito.

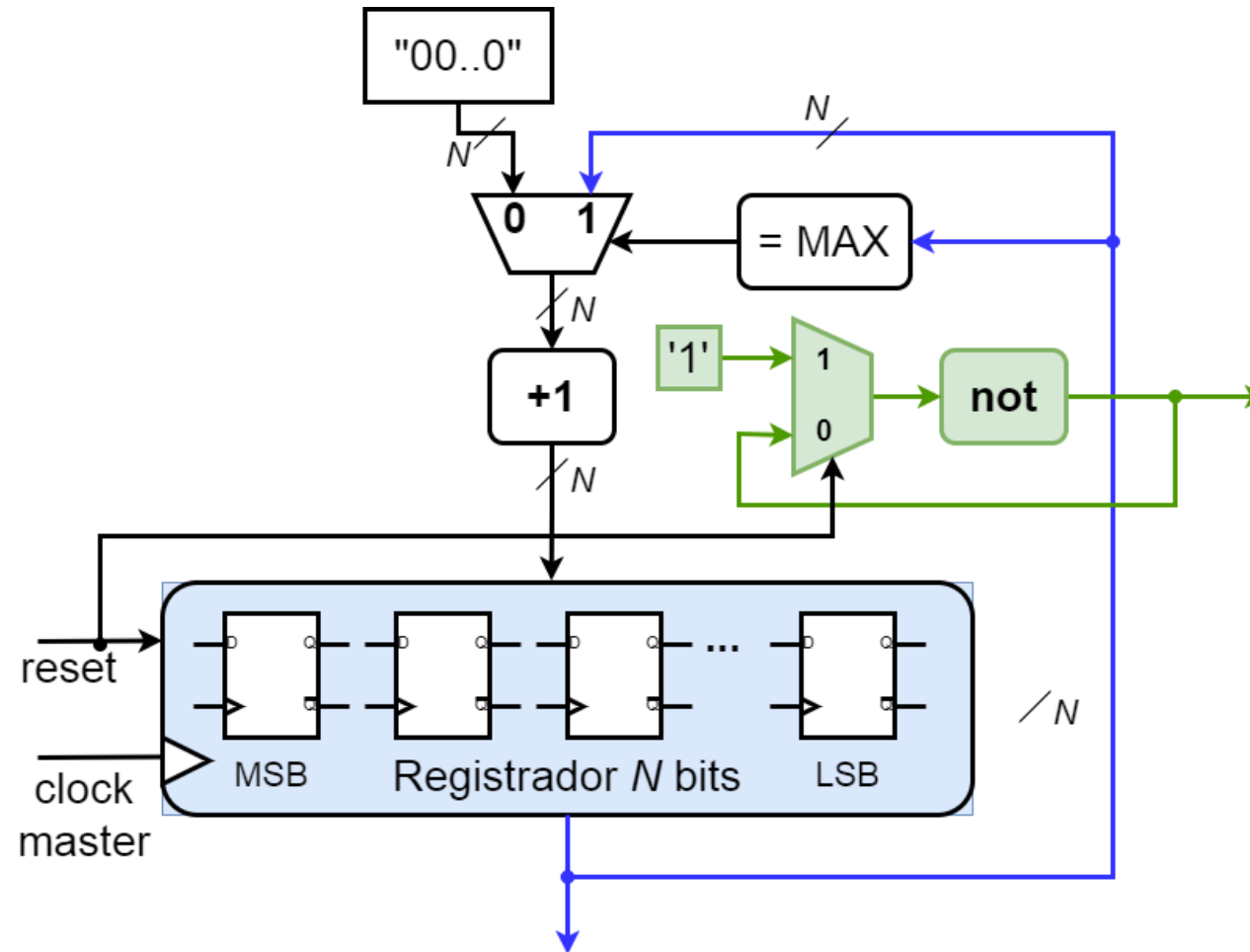Contadores síncronos - arquitetura do divisor de clock



Contadores síncronos - divisor de clock

- Para determinar o valor máximo do contador que vai dividir a frequência de relógio, é necessário conhecer a frequência do clock master.
- Assumindo que desejamos obter um clock com frequência f_d Hz a partir de um clock master com frequência de 100MHz ($T=10\text{ns}$), é necessário inverter o sinal do clock dividido a cada $1/2f_d$ segundos e sabemos que cada incremento do contador requer 10 ns. Dessa forma, pode-se fazer o seguinte cálculo:

$$1 \text{ clock} = 10 \text{ ns}$$

$$y = ? \quad (1/f_d)/2$$

$$y = ((1/f_d)/2) / 10\text{E-9}$$

onde, y representa o número de incrementos que o contador precisa realizar para implementar o divisor de clock.

Contador síncrono - divisor de clock

Exemplo: use um contador síncrono para dividir a frequência de um sinal de clock de 100 MHz para 2 Hz. Use as entradas de Reset e Preset de forma síncrona. Use o sinal de clock de 2 Hz no projeto do contador modulo 16 do exemplo anterior. Implemente o circuito na placa de desenvolvimento.

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: use um contador síncrono para dividir a frequência de um sinal de clock de 100 MHz para 2 Hz. Use as entradas de Reset e Preset de forma síncrona. Use o sinal de clock de 2 Hz no projeto do contador modulo 16 do exemplo anterior. Implemente o circuito na placa de desenvolvimento.

Calculando o número de incrementos do contador:

$$1 \text{ clock} = 10 \text{ ns}$$

$$y = ? \quad (1/2)/2$$

$$y = (0.5/2) / 10\text{E-}9 = 25.000.000$$

São necessários 25 milhões de incrementos do contador, requerendo, portanto, 25 bits para implementar o registrador.

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz a partir de um clock de 100 MHz (Verilog)

```
1 module clkdiv_2Hz (  
2     input  reset,  
3     input  clk,  
4     output clkdiv  
5 );  
6  
7     // Constant 25 million  
8     localparam MAX_CNT = 25_000_000;  
9  
10    // Counter to keep track of clock cycles  
11    reg [24:0] cnt = 0;  
12  
13    // Auxiliary clock signal  
14    reg auxclk = 0;
```

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz a partir de um clock de 100 MHz (Verilog)

```
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
31 |  
32 |  
33 |  
34 |  
  
// Process triggered by rising edge of clock  
always @(posedge clk or posedge reset) begin  
    if (reset) begin  
        cnt <= 0;  
        auxclk <= 0;  
    end else begin  
        if (cnt == MAX_CNT - 1) begin  
            cnt <= 0;  
            auxclk <= ~auxclk; // Toggle aux clk  
        end else begin  
            cnt <= cnt + 1;  
        end  
    end  
end  
  
// Output the auxiliary clock signal as clkdiv  
assign clkdiv = auxclk;  
  
endmodule
```

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz a partir de um clock de 100 MHz (VHDL)

```
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
17
18 entity clkdiv_2Hz is
19     Port ( reset : in STD_LOGIC;
20           clk    : in STD_LOGIC;
21           clkdiv : out STD_LOGIC);
22 end clkdiv_2Hz;
23
24 architecture Behavioral of clkdiv_2Hz is
25
26     constant MAX_cnt : std_logic_vector(24 downto 0) := "1011111010111100001000000";
27     signal cnt       : std_logic_vector(24 downto 0) := (others=>'0');
28     signal auxclk    : std_logic := '0';
29
30 begin
```

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz a partir de um clock de 100 MHz (VHDL)

```
32 process (clk, reset)
33 begin
34     if reset='1' then
35         cnt <= (others=>'0');
36         auxclk <= '0';
37     elsif rising_edge(clk) then
38         if cnt = MAX_cnt then -- 25.000.000
39             cnt <= (others=>'0');
40             auxclk <= not auxclk;
41         else
42             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt)+1);
43         end if;
44     end if;
45 end process;
46
47 clkdiv <= auxclk;
48
49 end Behavioral;
```

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz. Testbench

```
23 component clkdiv_2Hz is
24     Port ( reset : in STD_LOGIC;
25           clk   : in STD_LOGIC;
26           clkdiv : out STD_LOGIC);
27 end component;
28
29 signal sreset, sclk : std_logic := '0';
30 signal sclkdiv : std_logic := '0';
31
32 begin
33
34     sclk <= not sclk after 5 ns;
35     sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
36
37     uut: clkdiv_2Hz port map(
38         reset    => sreset,
39         clk       => sclk,
40         clkdiv    => sclkdiv);
```

Contadores síncronos - divisor de clock

- Exemplo: divisor de clock de 2 Hz. Simulação comportamental:



Contadores síncronos - divisor de clock

Exercício 5 em sala de aula: Implemente em Verilog e VHDL um divisor de clock de 0.5 Hz do exemplo anterior. Realize um testbench em Verilog e verifique o funcionamento em simulação comportamental. Inclua os constraints de IO (use um led para a saída) e implemente fisicamente na placa de desenvolvimento.

Página em branco.


Aula 4

Implementação em HDL de um modulador por largura de pulso


Contador síncrono - modulador PWM

- Modulação por largura de pulso (PWM – *Pulse Width Modulation*) é uma técnica de modulação de informação.
- Utiliza um sinal de período constante, cujo ciclo ativo (duty cycle) é variável no intuito de ajustar o valor médio da onda periódica. Para isto é necessário variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto.
- Variando-se a largura do ciclo ativo entre 0 e 100%, obtém-se uma saída de tensão média de 0 ao valor máximo de alimentação.
- O PWM pode ser aplicado em:
 - Controle de velocidade de motores DC,
 - Controle de iluminação de LEDs,
 - Geração de sinais de áudio,
 - Codificação de informação em sinais analógicos.

Contador síncrono - modulador PWM

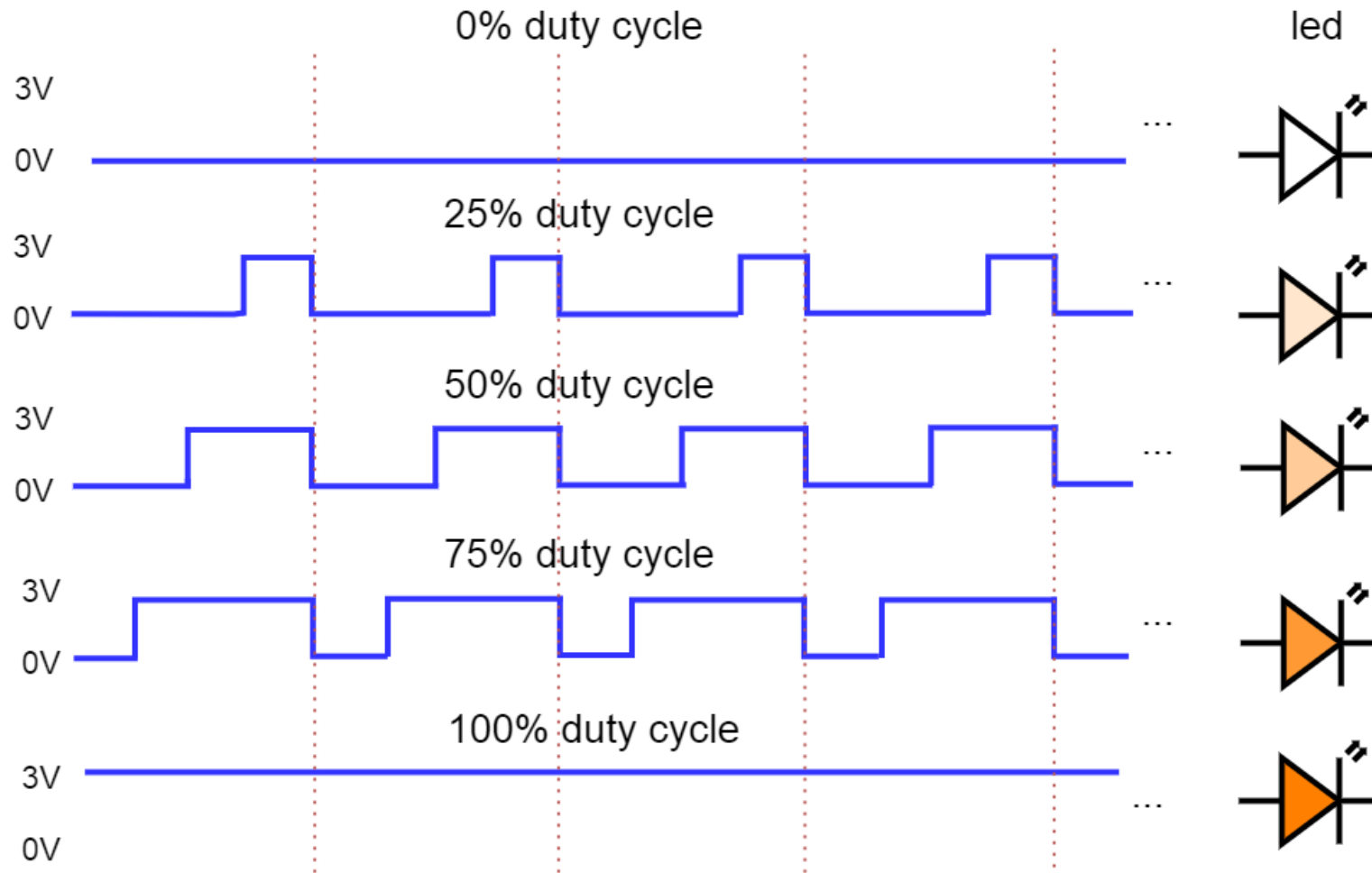

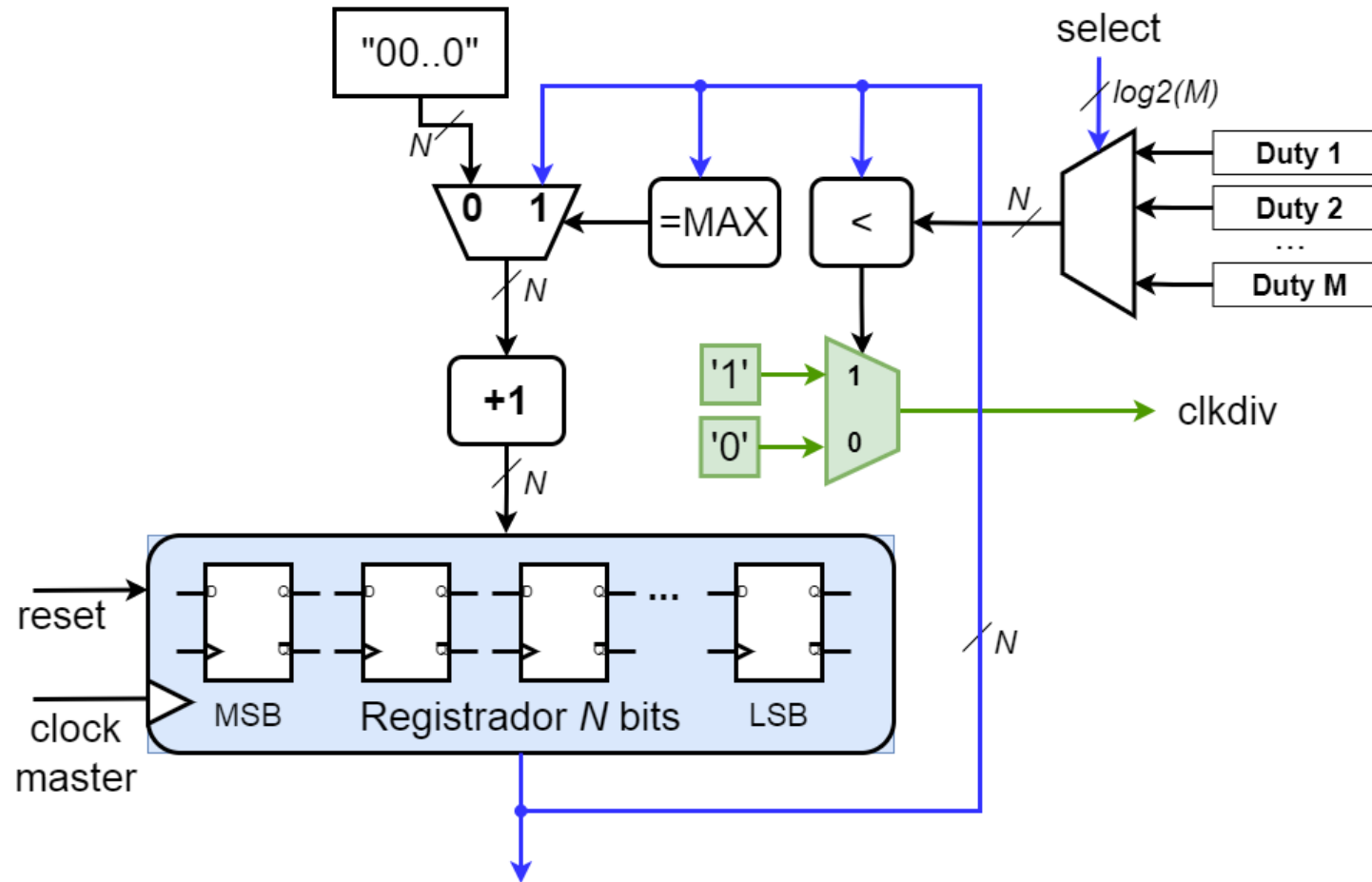Contador síncrono - modulador PWM - arquitetura



Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo1: determine o valor de preset do contador de um modulador por largura de pulso com período de 10 μ s a partir de uma frequência de clock de 125 MHz.

Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo1: determine o valor de preset do contador de um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 125 MHz.

Calculando o valor máximo do contador:

$$f_{clk} = 125 \text{ MHz} = 8 \text{ ns} = 8 \text{ E-9 s}$$

$$1 \text{ clk} = 8 \text{ ns} = 8\text{E-9 s}$$

$$y=? \quad 10 \text{ us} = 10\text{E-6 s}$$

$$y = 1250$$

Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo2: implemente em Verilog um PWM com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
module pwm (  
    input clk,  
    input reset,  
    input [3:0] duty,  
    output reg pwm_out  
);  
  
// Constant for periodo (999 in binary)  
localparam [9:0] PERIODO = 10'b1111100111;  
  
reg [9:0] preset;  
reg [9:0] cnt;  
  
// Mux for preset based on duty cycle  
always @(*) begin  
    case (duty)  
        4'b1010: preset = 10'b1111111111; // 100% = 1023  
        4'b1001: preset = 10'b1110011011; // 90% = 923  
        4'b1000: preset = 10'b1100110011; // 80% = 819  
        4'b0111: preset = 10'b1011001101; // 70% = 717  
        4'b0110: preset = 10'b1001100110; // 60% = 614  
        4'b0101: preset = 10'b1000000000; // 50% = 512  
        4'b0100: preset = 10'b0110011010; // 40% = 410  
        4'b0011: preset = 10'b0100110011; // 30% = 307  
        4'b0010: preset = 10'b0011001101; // 20% = 205  
        4'b0001: preset = 10'b0001100110; // 10% = 102  
        default: preset = 10'b0000000000; // 0% (off)  
    endcase  
end
```

Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo2: implemente em Verilog um PWM com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
// Counter process
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        cnt <= 10'b0000000000;
    end else begin
        if (cnt == PERIODO) begin
            cnt <= 10'b0000000000;
        end else begin
            cnt <= cnt + 1;
        end
    end
end
end
```

```
// PWM output process
always @(posedge clk) begin
    if (cnt < preset)
        pwm_out <= 1;
    else
        pwm_out <= 0;
end

endmodule
```


Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo3: implemente em VHDL um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity pwm is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
           reset : in STD_LOGIC;
           duty : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           pwm_out : out STD_LOGIC);
end pwm;

architecture Behavioral of pwm is
```

Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo3: implemente em VHDL um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
28 constant periodo : std_logic_vector(9 downto 0) := "1111100111"; -- 0 to 999
29 signal preset: std_logic_vector(9 downto 0) := (others=>'0');
30 signal cnt: std_logic_vector(9 downto 0) := (others=>'0');
31 signal pwm_aux: std_logic := '0';
32
33 begin
34
35     -- mux para determinar preset em funcao do duty cycle (ciclo ativo)
36     with duty select
37         preset <= "1111111111" when "1010", -- 100%=1023
38                 "1110011011" when "1001", -- 90%=923
39                 "1100110011" when "1000", -- 80%=819
40                 "1011001101" when "0111", -- 70%=717
41                 "1001100110" when "0110", -- 60%=614
42                 "1000000000" when "0101", -- 50%=512
43                 "0110011010" when "0100", -- 40%=410
44                 "0100110011" when "0011", -- 30%=307
45                 "0011001101" when "0010", -- 20%=205
46                 "0001100110" when "0001", -- 10%=102
47                 "0000000000" when "0000", -- 0%=desliga
48                 "0000000000" when others; -- 0%=desliga
```

Multiplexador do
preset do
contador em
funcao do duty
cycle

Contador síncrono - modulador PWM

Exemplo3: implemente em VHDL um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
51 process(clk,reset)
52 begin
53     if reset='1' then
54         cnt <= (others=>'0');
55     elsif rising_edge(clk) then
56         if cnt = periodo then
57             cnt <= (others=>'0');
58         else
59             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
60         end if;
61     end if;
62 end process;
63
64 process(cnt)
65 begin
66     if cnt < preset then
67         pwm_aux <= '1';
68     else
69         pwm_aux <= '0';
70     end if;
71 end process;
```

Contador síncrono de 0 a 999
para implementar período de
10 us

Comparador e multiplexador
do sinal de PWM

Contador síncrono - modulador PWM


Exemplo3: implemente em VHDL um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para selecionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.

```
23 component pwm is
24     Port ( reset : in STD_LOGIC;
25           clk   : in STD_LOGIC;
26           duty  : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
27           pwm_out : out STD_LOGIC);
28 end component;
29
30 signal sreset, sclk : std_logic := '0';
31 signal spwm_out : std_logic := '0';
32 signal sduty : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
33
34 begin
35
36     sclk <= not sclk after 5 ns;
37     sreset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
38     sduty <= "0100", -- 40% de duty cycle
39           "1000" after 20 us; -- 80% de duty cycle
40
41     uut: pwm port map(
42         reset => sreset,
43         clk   => sclk,
44         duty  => sduty,
45         pwm_out => spwm_out);
```

Testbench com fclk=100MHz e teste de 40% e 80% de duty cycle.

Contador síncrono - modulador PWM

 Exemplo: implemente um modulador por largura de pulso com período de 10 us a partir de uma frequência de clock de 100 MHz. Utilize uma entrada de 4 bits para seleccionar 10 valores de duty cycle entre 0% e 100% com passos de 10%.



Contador síncrono - modulador PWM

Exercício 6 em sala de aula: use um contador síncrono para implementar um modulador por largura de pulso com período de 50 Hz. Utilize uma entrada de 2 bits para selecionar 3 valores de duty cycle entre 30% e 100%. Implemente o PWM em VHDL ou Verilog, realize uma simulação comportamental, inclua os constraints de IO (use um led para a saída), implemente e caracterize o circuito e teste na placa de desenvolvimento.

Contador síncrono - modulador PWM

Exercício 7 em sala de aula: Implemente quatro módulos PWM em paralelo, use um período de sinal PWM de 50 Hz e um clock master de 100MHz. Cada PWM pode receber um valor diferente de duty cycle entre 25%, 50%, 75% e 100%. Use um entrada de 2 bits para selecionar o duty cycle e outra entrada de dois bits para selecionar o módulo PWM. Implemente o PWM em VHDL ou Verilog, realize uma simulação comportamental, inclua os constraints de IO (use um led para a saída), implemente e caracterize o circuito e teste na placa de desenvolvimento.

Página em branco.