

# Circuito somador com carry look-ahead parte 2

---

## Autores

Gabriel A. F. Souza, Gustavo D. Colletta, Leonardo B. Zoccal, Odilon O. Dutra
---

Unifei
--------

## Histórico de Revisões

10 de janeiro de 2025	1.0	Primeira versão do documento.
-----------------------	-----	-------------------------------

# Tópicos

---

- Revisão
- Implementação em Verilog
- Exercícios



# Revisão

# Somador com carry look-ahead

---

O somador é dividido nos seguintes blocos:

- 1 Geração de carry  $G[i]$ .
- 2 Propagação de carry  $P[i]$ .
- 3 Lógica de carry look-ahead  $C[i]$ .
- 4 Soma final  $S[i]$ .

## Gerador e propagador de carry

---

- **Propagação:**  $P[i] = A[i] \oplus B[i]$   
Determina se o carry é propagado para o próximo estágio.
- **Geração:**  $G[i] = A[i] \cdot B[i]$   
Determina se um carry é gerado no estágio atual.

# Lógica de Carry Look-Ahead

---

Calcula o carry rapidamente usando as expressões:

$$C[1] = G[0] + (P[0] \cdot C[0])$$

$$C[2] = G[1] + (P[1] \cdot G[0]) + (P[1] \cdot P[0] \cdot C[0])$$

$$C[3] = G[2] + (P[2] \cdot G[1]) + (P[2] \cdot P[1] \cdot G[0]) + (P[2] \cdot P[1] \cdot P[0] \cdot C[0])$$



# Soma Final

---

- $S[i] = P[i] \oplus C[i]$

# Implementação em Verilog

## Módulo verilog

---

 


Figura 1: Módulo verilog ilustrando os sinais de entrada e saída.

Port name	Direction	Type	Description
A	input	[3:0]	Operando A (4 bits)
B	input	[3:0]	Operando B (4 bits)
Cin	input		Carry de entrada
Sum	output	[3:0]	Resultado da soma (4 bits)
Cout	output		Carry de saída

# Esquemático

---

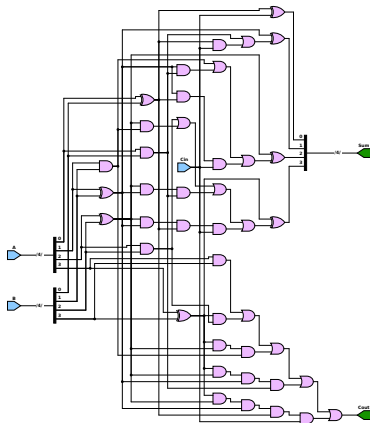


Figura 2: Esquemático do somador de 4-bits.

# Estrutural

---

```
1  module struct_4bit_carry_look_ahead_adder (
2      input  [3:0] A,           /// Entradas de 4 bits
3      input  [3:0] B,           /// Entradas de 4 bits
4      input  Cin,               /// Carry de entrada
5      output [3:0] Sum,         /// Soma de 4 bits
6      output Cout               /// Carry de saída
7  );
8      wire [3:0] P;             /// Propagação
9      wire [3:0] G;             /// Geração
10     wire [3:1] C;              /// Carries intermediários
11
12     // Geradores de Propagação (P = A XOR B)
13     xor (P[0], A[0], B[0]);
14     xor (P[1], A[1], B[1]);
15     xor (P[2], A[2], B[2]);
16     xor (P[3], A[3], B[3]);
```

# Estrutural

---

```
17 // Geradores de Geração (G = A AND B)
18 and (G[0], A[0], B[0]);
19 and (G[1], A[1], B[1]);
20 and (G[2], A[2], B[2]);
21 and (G[3], A[3], B[3]);
22
23 // Lógica de Carry Look-Ahead
24 wire t1, t2, t3; //! Sinais intermediários
25
26 // C[1] = G[0] + (P[0] & Cin)
27 and (t1, P[0], Cin);
28 or (C[1], G[0], t1);
29
30 // C[2] = G[1] + (P[1] & G[0]) + (P[1] & P[0] & Cin)
31 and (t2, P[1], G[0]);
32 and (t3, P[1], P[0], Cin);
33 or (C[2], G[1], t2, t3);
```

# Estrutural

---

```
35      // C[3] = G[2] + (P[2] & G[1]) + (P[2] & P[1] & G[0]) +  
        (P[2] & P[1] & P[0] & Cin)  
36      wire t4, t5, t6; //! Sinais intermediários  
37      and (t4, P[2], G[1]);  
38      and (t5, P[2], P[1], G[0]);  
39      and (t6, P[2], P[1], P[0], Cin);  
40      or  (C[3], G[2], t4, t5, t6);  
41  
42      // Carry de saída  
43      wire t7, t8, t9, t10; //! Sinais intermediários  
44      and (t7, P[3], G[2]);  
45      and (t8, P[3], P[2], G[1]);  
46      and (t9, P[3], P[2], P[1], G[0]);  
47      and (t10, P[3], P[2], P[1], P[0], Cin);  
48      or  (Cout, G[3], t7, t8, t9, t10);
```

# Estrutural

---

```
49      // Soma final (Sum = P XOR C)
50      xor (Sum[0], P[0], Cin);
51      xor (Sum[1], P[1], C[1]);
52      xor (Sum[2], P[2], C[2]);
53      xor (Sum[3], P[3], C[3]);
54
55  endmodule
```



# Comportamental

---

```
1 module behave_4bit_carry_lookahead_adder (  
2     input [3:0] A,    //!< Operando A (4 bits)  
3     input [3:0] B,    //!< Operando B (4 bits)  
4     input Cin,        //!< Carry de entrada  
5     output reg [3:0] Sum, //!< Resultado da soma (4 bits)  
6     output reg Cout    //!< Carry de saída  
7 );  
8  
9     // Registradores internos para propagação e geração  
10    reg [3:0] P;    //!< Propagação  
11    reg [3:0] G;    //!< Geração  
12    reg [3:0] C;    //!< Carries internos
```

# Comportamental

---

```
13 // Bloco procedural que calcula a soma
14 always @(*) begin
15     // Lógica de propagação e geração
16     P = A ^ B;           // Propagação: P[i] = A[i] XOR B[i]
17     G = A & B;           // Geração: G[i] = A[i] AND B[i]
18
19     // Lógica de Carry Look-Ahead
20     C[0] = Cin;           // O primeiro
                           // carry vem do carry de entrada
21     C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]); // Carry para
                           // o bit 1
22     C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]); //
                           // Carry para o bit 2
23     C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) |
           (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]); // Carry para o bit 3
```

# Comportamental

---

```
24      // Carry de saída
25      Cout = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) |
26             (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) |
27             (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
28
29      // Soma final
30      Sum = P ^ C;
31
32  end
endmodule
```

# Comportamental

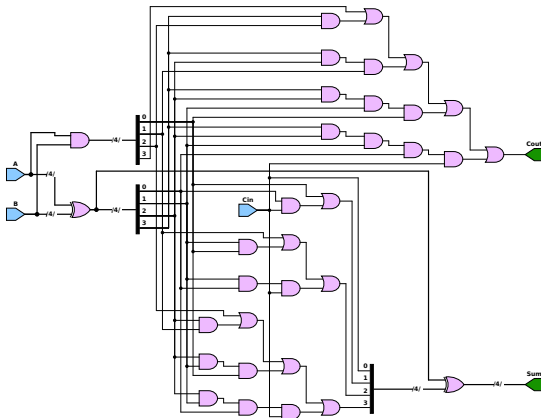


Figura 3: Esquemático do somador de 4-bits comportamental.

# Detalhes e diferenças para o fluxo de dados

---

## 1 Bloco procedural:

- Aqui usamos o bloco always @(\*), que é acionado sempre que qualquer sinal na sensibilidade muda.
- Esse bloco descreve o comportamento completo do somador de forma sequencial e lógica, como um programa, mas sem depender diretamente de hardware.

## 2 Atribuições internas:

- As variáveis intermediárias P, G, e C são definidas dentro do bloco procedural.
- Isso centraliza o comportamento do circuito dentro de um único bloco.

## 3 Uso de registros (reg):

- Os sinais Sum e Cout são declarados como reg porque são atribuídos dentro do bloco procedural.

## Vantagens da abordagem com always

---

- ① É mais próxima da descrição lógica usada no design de sistemas, sem explicitar detalhes de hardware.
- ② A implementação pode ser mais fácil de alterar e estender, já que o comportamento é descrito em alto nível.

# Exercícios

# Exercício 1

---

Modifique o código de *testbench* fornecido e visualize as simulações:

- ❶ Do módulo **struct\_4bit\_carry\_look\_ahead\_adder**
- ❷ Do módulo **behave\_4bit\_carry\_look\_ahead\_adder**

Os módulos devem ser testados, um por vez, alterando-se apenas a instância no arquivo fornecido.



# Exercício 1

---

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module tb_carry_look_ahead_adder;
3      // Entradas do DUT (Design Under Test)
4      reg [3:0] A;
5      reg [3:0] B;
6      reg C_in;
7      // Saídas do DUT
8      wire [3:0] S;
9      wire C_out;
10     // Instância do módulo Carry Look-Ahead Adder
11     // Instanciar aqui os módulos a serem testados, um por vez.
12     initial begin
13         // Exibe os valores na simulação
14         $monitor("Tempo: %0t | A = %b | B = %b | C_in = %b | S = %b | C_out = %b", $time, A, B, C_in, S, C_out);
15     end
```

# Exercício 1

---

```
16  initial begin
17      // Teste 1: Exemplo do problema
18      A = 4'b1011; B = 4'b1101; C_in = 0;
19      #10;
20      // Teste 2: Soma sem carry final
21      A = 4'b0101; B = 4'b0011; C_in = 0;
22      #10;
23      // Teste 3: Soma com carry inicial não nulo
24      A = 4'b1001; B = 4'b0110; C_in = 1;
25      #10;
26      // Teste 4: Todos os bits em 1
27      A = 4'b1111; B = 4'b1111; C_in = 0;
28      #10;
29      // Finalizar simulação
30      $finish;
31  end
32  endmodule
```

## Exercício 2

---

- 1 Parametrize o módulo **behave\_4bit\_carry\_look\_ahead\_adder** a fim de torná-lo genérico, podendo aceitar qualquer quantidade de bits.  
Renomeie o módulo para **behave\_param\_carry\_look\_ahead\_adder**.
- 2 Modifique o módulo de *testbench* fornecido no arquivo **tb\_carry\_look\_ahead\_adder** para instanciar um somador de 8-bits e utilizar valores de 8-bits nas entradas A e B.
- 3 Visualize a simulação.