

SD132 – Circuitos Digitais II

A-206 Máquinas de Estado Mealy

Autores	
Gilmar Silva Beserra (UnB)	Daniel Muñoz Arboleda (UnB)
Nome 3 (INSTITUIÇÃO)	Nome 4 (INSTITUIÇÃO)

Histórico de revisões		
10/02/2025	V1.0	Versão inicial

Tópicos

- Moore x Mealy
- Projeto/Síntese e Análise de uma FSM (revisão)
- Máquinas de Estado Mealy
- Implementação em Verilog
- Implementação em VHDL

Página em branco.


Aula 18

Moore x Mealy

Objetivos

- Entender a diferença entre os modelos de Moore e Mealy
- Revisar os processos de projeto/síntese e análise de FSMs (Moore e Mealy)


Moore x Mealy

 

Exemplo

- **Máquina de refrigerante**
- **Entrada:**
suficiente (1 bit)
- **Saídas:** *f* (1 bit),
zerar (1 bit)

 - a) **Moore**
(estados *Início*, *Esperar* e *Fornecer*)
- b) **Mealy**
(estados *Início* e *Esperar*)



Exemplo

- **Moore**

- Estado **Iníc**: $f = 0$ e $\text{zerar} = 1$ (zera um dispositivo usado para contar o valor depositado em moedas)
- Estado **Esp**: FSM aguarda a entrada suficiente, que informa se o valor depositado em moedas é igual ou maior ao valor do refrigerante
- Estado **For**: saída $d = 1$, indicando que um refrigerante foi fornecido
- Saídas sincronizadas com as bordas de relógio

- **Mealy**

- Não precisa do estado **For** para fazer $f = 1$
- Redução de estados
- Saídas não estão sincronizadas com as bordas de relógio: podem ser modificadas quando uma entrada é alterada
- Possível problema: se as entradas apresentarem glitches, o mesmo pode ocorrer com as saídas

Projeto/Síntese de FSMs

- **Descrição funcional detalhada**

- Anotar as especificações do sistema (geralmente são variáveis e dados numéricos)
- Quanto mais detalhado, melhor
- Geralmente é um processo iterativo para aprimorar o conhecimento do problema, mas deve ser concluído antes de iniciar o desenvolvimento
- Ao final da descrição é possível prever quais vão ser os estados necessários, o que faz cada estado, quantos bits (quantos flip-flops) serão necessários para registrar o estado e qual a saída em cada estado

Projeto/Síntese de FSMs

- **Diagrama de Estados**

- Adotar um modelo (**Mealy** ou **Moore**)
- Separar em estados cada etapa/tarefa/função do sistema, processo ou algoritmo
- Indicar o estado inicial
- Indicar condições de transição de entradas
- Indicar saída(s) em cada transição ou estado
- Tomar cuidado com condições de transição mal formuladas:
 - A partir de cada estado, uma e apenas uma transição deve ser válida
 - A partir de cada estado, deve ter pelo menos uma transição válida
 - A verificação dessas condições será objeto de estudo futuramente

Projeto/Síntese de FSMs

- **Tabela de Transição de Estados e Saídas**

- Transformar o diagrama de estados em uma tabela de transição
- Na coluna esquerda, separar por linhas o estado atual
- Para cada combinação das entradas, colocar próximo estado
- Dependendo se o modelo é de Mealy ou Moore, colocar a(s) saída (s) dependendo da combinação de entradas ou apenas do estado atual

Projeto/Síntese de FSMs

- **Tabela de Transição Reduzida**

- Na tabela de transição, verificar se tem linhas redundantes
- Quando há duas linhas iguais, ou seja, a partir do mesmo estado atual temos o mesmo próximo estado E a(s) mesma(s) saída(s), então temos estados redundantes
- Eliminar as linhas que correspondem ao(s) estado(s) redundante(s)

Projeto/Síntese de FSMs

- **Codificação de Estados**

- Definir número de bits para codificar o estado
- Se número de estados = 2^n então serão necessários n flip-flops
- Se número de estados $< 2^n$ então serão necessários n flip-flops, porém existirão estados não codificados, com comportamento não definido
- Adotar um código binário (binario, Gray, Johnson, BCD, etc.)
- Codificar cada estado

Projeto/Síntese de FSMs

- **Circuito Combinacional para Transição de Estados**

- Para cada bit do estado, obter um mapa de Karnaugh (mapa K)
- Associar elementos adjacentes do mapa K no intuito de obter as equações booleanas de transição de estado
- Pode-se usar soma de produtos (associação de '1's) ou produtos de somas (associação de '0's)
- **Dicas:** adotar a associação de '1's, a não ser que o problema solicite o contrário, e maximizar as associações (por exemplo, é melhor associar uma quadra do que usar duas duplas, pois dessa forma o circuito combinacional terá menos portas lógicas)

Projeto/Síntese de FSMs

- **Circuito Combinacional para Saídas**

- Para cada bit da saída, obter um mapa de Karnaugh (mapa K)
- Associar elementos adjacentes do mapa K no intuito de obter as equações booleanas das saídas
- Pode-se usar soma de produtos (associação de '1's) ou produtos de somas (associação de '0's)
- **Dicas:** adotar a associação de '1's, a não ser que o problema solicite o contrário, e maximizar as associações (por exemplo, é melhor associar uma quadra do que usar duas duplas, pois dessa forma o circuito combinacional terá menos portas lógicas)

Projeto/Síntese de FSMs

- **Diagrama Lógico do Circuito**

- A partir das equações booleanas de transição de estado e saída, obter um circuito equivalente
- Iniciar desenhando os flip-flops. Cada bit de estado precisa de um flip-flop
- A entrada do flip-flop é a saída de uma equação booleana (um bit), ou seja, o próximo estado
- A saída do flip-flop é o bit de estado registrado, ou seja, o estado atual
- Usar portas AND, OR, NAND, NOR ou XOR, dependendo da equação booleana

Análise de FSMs

- **Procedimento:**

- 1) Analisar o diagrama lógico do circuito
- 2) Obter as equações booleanas
- 3) Obter a tabela de transição de estados e saídas
- 4) Codificar estados
- 5) Obter arquitetura padrão
- 6) Obter diagrama de estados

Finalmente, interpretar funcionamento!


Página em branco.

Aula 19

Máquinas de Estado Mealy

 
Exemplo de Projeto/Síntese

- Descrição detalhada:
 - Caracol robótico com cérebro FSM rastejando a partir da esquerda para a direita ao longo de uma fita de papel contendo uma sequência de 1's e 0's. Em cada ciclo de clock, o caracol rasteja para o p'ximo bit. Quando os dois últimos dígitos são 01, o caracol sorri.
 - Considerando que a entrada A é a parte de baixo das antenas do caracol que lê os dígitos e a saída $Y = 1$ quando o caracol sorri, projetar uma FSM (Moore e Mealy) para calcular quando o caracol deve sorrir.



Exemplo de Projeto/Síntese


- Moore

 

Current State <i>S</i>	Input <i>A</i>	Next State <i>S'</i>
S0	0	S1
S0	1	S0
S1	0	S1
S1	1	S2
S2	0	S1
S2	1	S0

Current State <i>S</i>	Output <i>Y</i>
S0	0
S1	0
S2	1

- Mealy

 

Current State <i>S</i>	Input <i>A</i>	Next State <i>S'</i>	Output <i>Y</i>
S0	0	S1	0
S0	1	S0	0
S1	0	S1	0
S1	1	S0	1

Exemplo de Projeto/Síntese

- Moore

- $S_0 = 00$, $S_1 = 01$, $S_2 = 10$
- Estado 11 não existe:
 - Risco mínimo: próximo estado e saídas iguais a zero
 - Custo mínimo: próximo estado e saídas iguais a *don't care*

Current State		Input A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

Current State		Output Y
S_1	S_0	
0	0	0
0	1	0
1	0	1

- Mealy

- $S_0 = 0$
- $S_1 = 1$

Current State S_0	Input A	Next State S'_0	Output Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Exemplo de Projeto/Síntese

- Moore

- Equações com FF D

$$S'_1 = S_0 A$$

$$S'_0 = \bar{A}$$

$$Y = S_1$$

Current State		Input A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

Current State		Output Y
S_1	S_0	
0	0	0
0	1	0
1	0	1

- Mealy

- Equações com FF D

$$S'_0 = \bar{A}$$

$$Y = S_0 A$$


Current State S_0	Input A	Next State S'_0	Output Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Exemplo de Projeto/Síntese

- Moore

- Equações com FF D

 
$$\begin{aligned}S'_1 &= S_0 A \\S'_0 &= \bar{A} \\Y &= S_1\end{aligned}$$



- Mealy


- Equações com FF D
 
$$\begin{aligned}S'_0 &= \bar{A} \\Y &= S_0 A\end{aligned}$$



Exemplo de Projeto/Síntese

- Diagrama de tempo

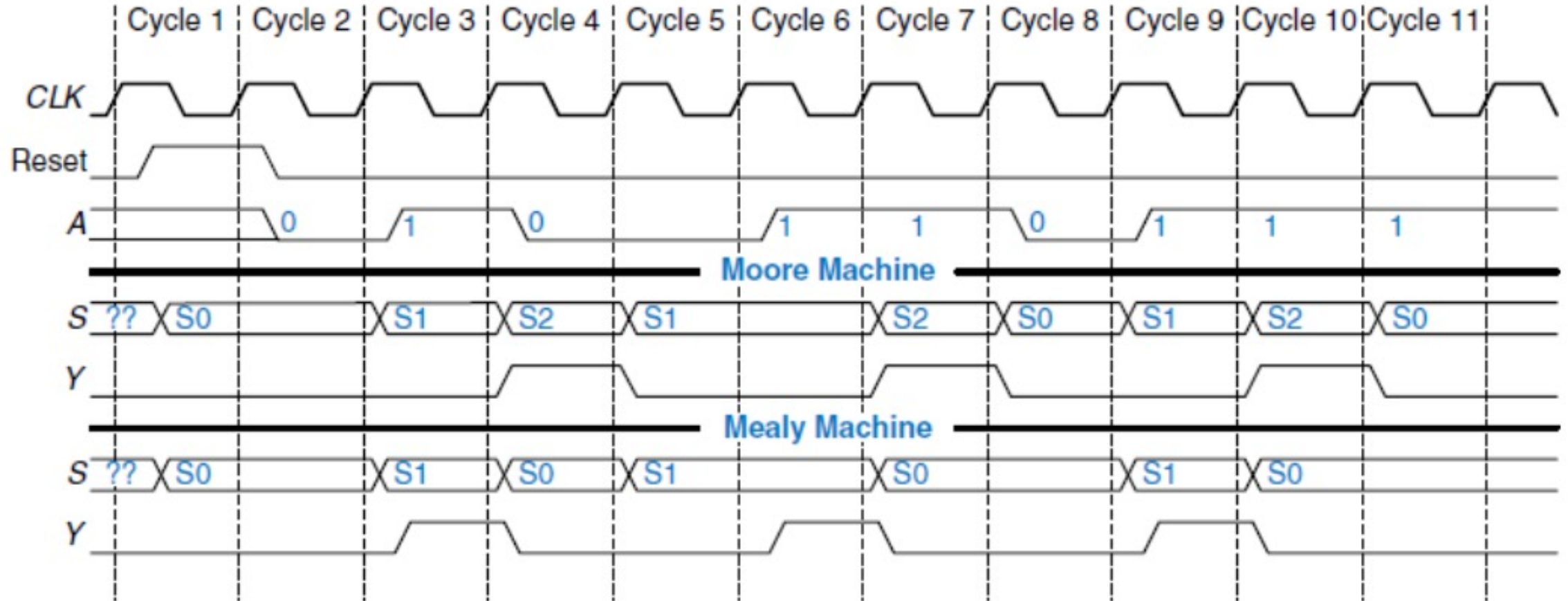

Exemplo de Análise

- Obter as equações booleanas a partir dos circuitos combinacionais e a tabela de transição e de saída

Próximo estado:

$$D1 = x.Q1 + x.Q0$$

$$D0 = x.Q1'$$

Saída:

$$y = (Q1 + Q0).x'$$

Present State		Next State				Output	
		$x = 0$		$x = 1$		$x = 0$	$x = 1$
Q1	Q0	D1	D0	D1	D0	y	y
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0

Exemplo de Análise


- Codificar os estados, usando nomes simbólicos para os estados enumerados
- Obter diagrama de estados

S0 = 00

S1 = 01

S2 = 10

S3 = 11

 


Página em branco.

Aula 20

Implementação de Máquinas de Estados Mealy em HDL

 Exemplo (Verilog)

- Funcionalidade pode ser baseada no diagrama de estados.
- Exemplo: detector de zero



Exemplo (Verilog)

- Entradas: *x_in*, *clock*, *reset*. Saída: *y_out*

```
//Verilog 2001, 2005 syntax
module Mealy_Zero_Detector (
output reg y_out,
input x_in, clock, reset
);
reg [1: 0] state, next_state;
parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01,
S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
```

- Estados:

```
reg [1: 0] state, next_state;
parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01,
S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
```

Exemplo (Verilog)

- Processos de estado atual e próximo estado

```
always @ ( posedge clock, negedge reset)
```

```
    if (reset == 0) state <= S0;
```

```
    else state <= next_state;
```

```
always @ (state, x_in) // Next state
```

```
    case (state)
```

```
        S0: if (x_in) next_state = S1; else next_state = S0;
```

```
        S1: if (x_in) next_state = S3; else next_state = S0;
```

```
        S2: if (~x_in) next_state = S0; else next_state = S2;
```

```
        S3: if (x_in) next_state = S2; else next_state = S0;
```

```
    -----  
    endcase
```

Exemplo (Verilog)

- Processo de saída

```
always @ (state, x_in) // Mealy output  
case (state)  
S0: y_out = 0;  
S1, S2, S3: y_out = ~x_in;  
endcase  
  
endmodule
```

Exemplo (Verilog)

- *Testbench*

```
module t_Mealy_Zero_Detector;
  wire  t_y_out;
  reg    t_x_in, t_clock, t_reset;
  Mealy_Zero_Detector M0 (t_y_out, t_x_in, t_clock, t_reset);
  initial #200 $finish;
  initial begin t_clock = 0; forever #5 t_clock = ~t_clock; end
  initial fork
    t_reset = 0;
    #2 t_reset = 1;
    #87 t_reset = 0;
    #89 t_reset = 1;
    #10 t_x_in = 1;
    #30 t_x_in = 0;
    #40 t_x_in = 1;
    #50 t_x_in = 0;
    #52 t_x_in = 1;
    #54 t_x_in = 0;
    #80 t_x_in = 1;
    #100 t_x_in = 0;
    #120 t_x_in = 1;
  join
endmodule
```

Exemplo (VHDL)

- Entradas: *x_in, clock, reset*. Saída: *y_out*

```
entity Mealy_Zero_Detector_vhdl is  
  port (y_out: out std_logic; x_in, clock, reset: in std_logic);  
end Mealy_Zero_Detector_vhdl;
```

- Estados:

```
architecture Behavioral of Mealy_Zero_Detector_vhdl is  
  type state_type (S0, S1, S2, S3); -- machine states  
  signal state, next_state : state_type;
```

- Processo de estado atual:

```
process (clock, reset) begin -- Synchronous state transitions  
  if (reset'event and reset = '0' then state <= S0;  
    else if clock'event and clock = '1' then state <= next_state  
  end if;  
end process;
```

Exemplo (VHDL)

- Processos de próximo estado:

```
process (state, x_in) begin -- Next state
case (state) is
  when S0 => if x_in = '1' then next_state = S1; else next_s
               else end if;
  when S1 => if x_in = '1' then next_state = S3; else next_s
               else end if;
    when
      S2 => if x_in = '0' then next_state = S0; els
               else end if;
  when S3 => if x_in = '1' then next_state = S2; else next_s
               else end if;
  when others => next_state <= S0;
end case;
end process;
```

Exemplo (VHDL)

- Processos de saída:

```
process (state, x_in) begin -- Output
  case (state) is
    when S0 => y_out = '0';
    when S1 => y_out = not x_in;
    when S2 => y_out = not x_in;
    when S3 => y_out = not x_in;
  end case;
end process;
end Behavioral;
```

Exemplo (VHDL)

- *Testbench*


```
entity t_Meally_Zero_Detector_vhdl is  
end Mealy_Zero_Detector_vhdl;  
  
architecture Behavioral of t_Mealy_Zero_Detector_vhdl is  
  signal t_y_out: std_logic;  
  signal t_x_in: std_logic;  
begin  
  -- Instantiate the UUT  
  UUT: Mealy_Zero_Detector_vhdl port map (y_out => t_y_out, x_i  
  -- Create free-running clock signal;  
process (clock) begin  
  clock <= not clock after 5 ns;  
end process;
```


Exemplo (VHDL)

- *Testbench*

```
-- Specify stimulus signal signals
process begin
  t_reset   <= '0';
  t_reset   <= '1' after 2 ns;
  t_reset   <= '0' after 87 ns;
  t_reset   <= '1' after 89 ns;
  t_x_in    <= '1' after 10 ns;
  t_x_in    <= '0' after 30 ns;
  t_x_in    <= '1' after 40 ns;
  t_x_in    <= '0' after 50 ns;
  t_x_in    <= '1' after 52ns;
  t_x_in    <= '0' after 54 ns;
  t_x_in    <= '1' after 70 ns;
  t_x_in    <= '0' after 80 ns;
  t_x_in    <= '1' after 90 ns;
  t_x_in    <= '0' after 100 ns;
  t_x_in    <= '1' after 120 ns;
  t_x_in    <= '0' after 160 ns;
  t_x_in    <= '1' after 170 ns;
end process ;
end Behavioral;
```

Exemplo - Simulação

 


Página em branco.

Aula 21

Exercícios


Exercício 1

- Implementar em HDL um conversor de código de BCD para Excesso-3. A entrada B_{in} é transmitida em sequência, iniciando com o LSB. A saída B_{out} deve mostrar o número em Excesso-3.

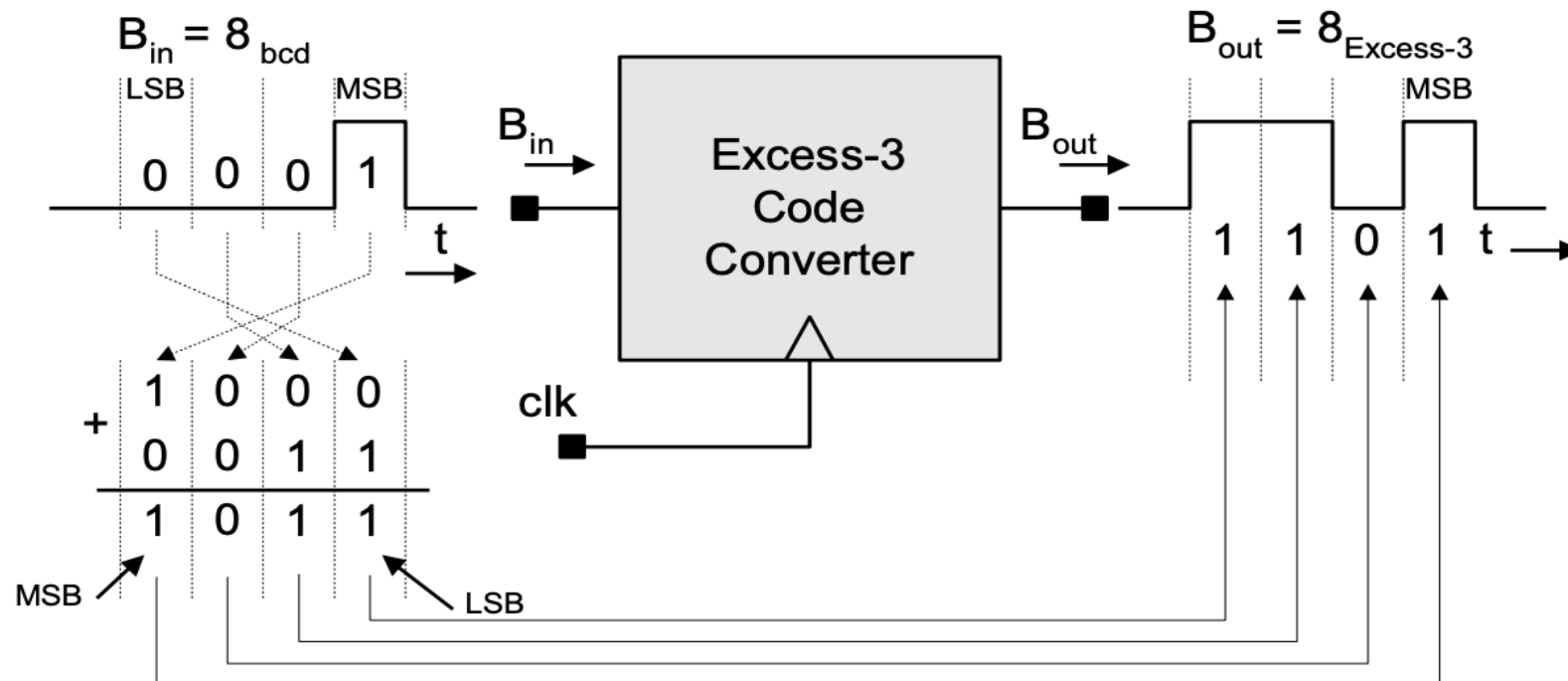

Exercício 1

- Diagrama de estados:

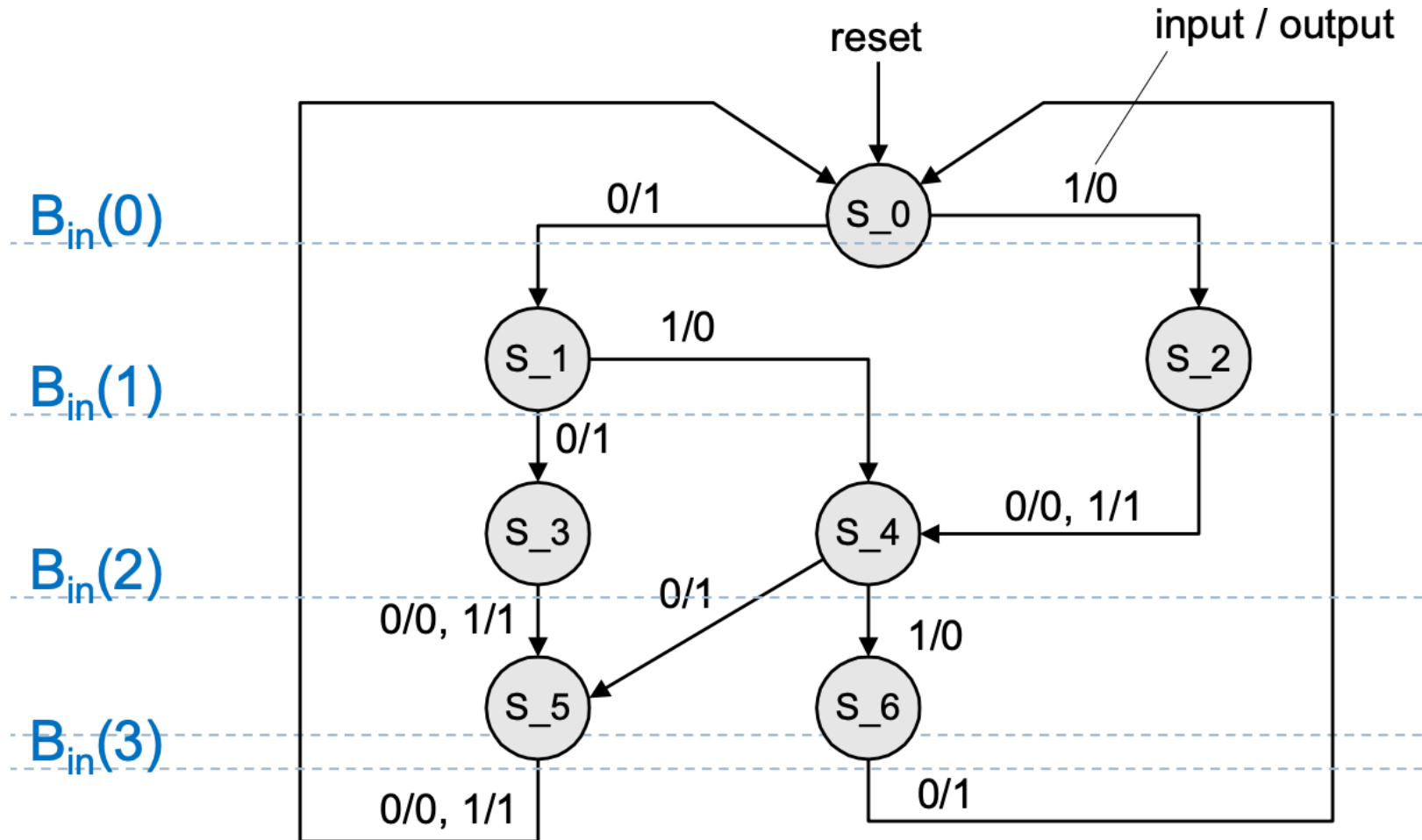

Exercício 2

- Alterar o exemplo do caracol robótico para que o cérebro do mesmo seja uma FSM de Mealy cuja saída $y = 1$ quando o caracol deslizar sobre o padrão 1101 ou 1110. Esboçar o diagrama de estados e implementar a FSM em HDL usando o menor número possível de estados.

Exercício 3

- Projetar e implementar um distribuidor de máquina de refrigerante na qual cada item custa apenas 25 centavos. A máquina aceita moedas de 5 centavos, 10 centavos e 25 centavos. Supor que uma moeda é inserida em cada ciclo. As saídas permitem entregar um refrigerante (quando as moedas inseridas chegam a 25 centavos) e devolver trocos de 5 centavos, 10 centavos e 20 centavos. Após fornecer um refrigerante e trocos (se necessário), a FSM deve retornar ao estado inicial.

Página em branco.