

# Aulas 4 e 5

## Conversores de Código

---

## Autores

Gabriel A. F. Souza, Gustavo D. Colletta, Leonardo B. Zoccal, Odilon O. Dutra
---

Unifei
--------

## Histórico de Revisões

14 de fevereiro de 2025	1.0	Primeira versão do documento.
-------------------------	-----	-------------------------------

# Tópicos

---

- Introdução
- Descrição Comportamental
- Implementação em Verilog
- Simulação e Verificação
- Atividades Hands-on



# Introdução

# Objetivos

---

- Compreender o conceito de circuitos conversores de códigos.
- Explorar suas aplicações na eletrônica digital.
- Apresentar estruturas para descrição comportamental em Verilog.

# O que são Conversores de Códigos?

---

- Circuitos que transformam um código de entrada em outro código de saída.
- Amplamente utilizados em sistemas digitais, comunicação e processamento de sinais.

# Descrição em Verilog

---

- **Fluxo de Dados (Dataflow)**
  - Baseado em expressões booleanas.
  - Define circuitos usando atribuições contínuas (`assign`).
- **Estrutural (Structural)**
  - Usa interconexão de módulos e portas lógicas.
  - Representa o hardware físico de forma explícita.



# Descrição em Verilog

---

- **Comportamental (Behavioral)**
- Utiliza blocos `always`, `case`, `if` para descrever o funcionamento do circuito.
- Mais próximo da lógica algorítmica do que da estrutura física.

# Descrição Comportamental

# Vantagens

---

- Processo Manual é demorado e sujeito a erros
- Descrição comportamental é mais abstrata
  - Tabela circuito combinacional → Descrição em Verilog
- Especificação → Síntese Lógica (Realizado pelo Software!)

# Pontos de Atenção

---

- Descrição comportamental pode gerar um circuito diferente do pretendido!
- Descrições incompletas podem ser interpretadas erroneamente pela ferramenta de síntese
- Possível inferência de elementos de memória indesejados

# Implementação em Verilog

## Exemplo Conversor de Código

---

- Tabela de Conversão BCD 5311  $\rightarrow$  BCD 8421

Decimal	BCD 5311	BCD 8421
Variáveis	HGFE	DCBA
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0011	0010
3	0100	0011
4	0101	0100
5	0111	0101
6	1001	0110
7	1011	0111
8	1100	1000
9	1101	1001

# Primeira tentativa

---

- Descrição Comportamental

```
1 module conversor(bcd_5311, bcd_8421);
2 input [3:0] bcd_5311;
3 output reg [3:0] bcd_8421;
4
5 always@(*) begin
6     case(bcd_5311)
7         4'b0000: bcd_8421 = 4'b0000; // 0
8         4'b0001: bcd_8421 = 4'b0001; // 1
9         4'b0011: bcd_8421 = 4'b0010; // 2
10        4'b0100: bcd_8421 = 4'b0011; // 3
11        4'b0101: bcd_8421 = 4'b0100; // 4
12        4'b0111: bcd_8421 = 4'b0101; // 5
13        4'b1001: bcd_8421 = 4'b0110; // 6
14        4'b1011: bcd_8421 = 4'b0111; // 7
15        4'b1100: bcd_8421 = 4'b1000; // 8
16        4'b1101: bcd_8421 = 4'b1001; // 9
17    endcase
18 end
19 endmodule
```

# Circuito inferido

---

- Qual o problema?
- Bloco always com atribuição incompleta → Gera elemento de memória adicional



## Seunda tentativa

---

```
1 module conversor(bcd_5311, bcd_8421);
2 input [3:0] bcd_5311;
3 output reg [3:0] bcd_8421;
4
5 always@(*) begin
6     case(bcd_5311)
7         4'b0000: bcd_8421 = 4'b0000; // 0
8         4'b0001: bcd_8421 = 4'b0001; // 1
9         4'b0011: bcd_8421 = 4'b0010; // 2
10        4'b0100: bcd_8421 = 4'b0011; // 3
11        4'b0101: bcd_8421 = 4'b0100; // 4
12        4'b0111: bcd_8421 = 4'b0101; // 5
13        4'b1001: bcd_8421 = 4'b0110; // 6
14        4'b1011: bcd_8421 = 4'b0111; // 7
15        4'b1100: bcd_8421 = 4'b1000; // 8
16        4'b1101: bcd_8421 = 4'b1001; // 9
17        default: bcd_8421 = 4'b0000;
18    endcase
19 end
```

# Circuito inferido

---

- O **default** garante a inferência de um circuito combinacional
- É a forma mais otimizada de implementar o circuito?
- Circuito inferido será maior do que o encontrado na simplificação com mapas de Karnaugh. Por quê?

# Mapas de Karnaugh

		HG			
FE		00	01	11	10
	00	0	0	1	-
	01	0	0	1	0
	11	0	0	-	0
	10	-	-	-	-

$$D = HG$$

		HG			
FE		00	01	11	10
	00	0	0	0	-
	01	0	1	0	1
	11	0	1	-	1
	10	-	-	-	-

$$C = \overline{H}GE + H\overline{G}$$

		HG			
FE		00	01	11	10
	00	0	1	0	-
	01	0	0	0	1
	11	1	0	-	1
	10	-	-	-	-

$$B = \overline{H}G\overline{E} + \overline{G}F + H\overline{G}$$

		HG			
FE		00	01	11	10
	00	0	1	0	-
	01	1	0	1	0
	11	0	1	-	1
	10	-	-	-	-

$$A = \overline{H}G\overline{F}E + \overline{H}G\overline{E} + GF + HGE + HF$$

Figura 1: Mapas de Karnaugh do Conversor de Código

# Mapas de Karnaugh

---

- Mapas contemplam condições do tipo “**Don't Care**”
- As expressões lógicas simplificadas resultam em um circuito menor (número de portas lógicas)

## Terceira tentativa

---

```
1 module conversor(bcd_5311, bcd_8421);
2 input [3:0] bcd_5311;
3 output reg [3:0] bcd_8421;
4
5 always@(*) begin
6     case(bcd_5311)
7         4'b0000: bcd_8421 = 4'b0000; // 0
8         4'b0001: bcd_8421 = 4'b0001; // 1
9         4'b0011: bcd_8421 = 4'b0010; // 2
10        4'b0100: bcd_8421 = 4'b0011; // 3
11        4'b0101: bcd_8421 = 4'b0100; // 4
12        4'b0111: bcd_8421 = 4'b0101; // 5
13        4'b1001: bcd_8421 = 4'b0110; // 6
14        4'b1011: bcd_8421 = 4'b0111; // 7
15        4'b1100: bcd_8421 = 4'b1000; // 8
16        4'b1101: bcd_8421 = 4'b1001; // 9
17        default: bcd_8421 = 4'bxxxx;
18    endcase
19 end
```

# Circuito inferido

---

- O uso da condição 'não importa' com  $x$  (desconhecido) informa a ferramenta de síntese
- O circuito inferido será equivalente à implementação das expressões lógicas obtidas após simplificação manual

# Simulação e Verificação

# Testbench

---

```
1 module conversor_tb();
2 reg [3:0] in;
3 wire [3:0] out;
4
5 conversor DUT(in, out);
6
7 initial begin
8     in = 4'b0000; #10;
9     in = 4'b0001; #10;
10    in = 4'b0011; #10;
11    in = 4'b0100; #10;
12    in = 4'b0101; #10;
13    in = 4'b0111; #10;
14    in = 4'b1001; #10;
15    in = 4'b1011; #10;
16    in = 4'b1100; #10;
17    in = 4'b1101; #10;
18    $stop;
19 end
20 endmodule
```



# Forma de Onda

 


Figura 2: Resultado da Simulação

# Atividades Hands-on

# Atividade 1

---

- Monte uma descrição comportamental de um conversor de código BCD8421 para Excesso de 3.
- Elabore um Testbench e simule a operação do circuito.

## Atividade 2

---

- Monte uma descrição comportamental de um conversor de código binário de 4 bits para código gray.
- Elabore um Testbench e simule a operação do circuito.

## Atividade 3

---

- O conversor de código BCD para display de 7 segmentos é na verdade um conversor de código.
  - Chamado de “decodificador” por motivos históricos

## Display de 7 segmentos

- O display do tipo anodo comum tem os segmentos ativados por sinais em nível lógico baixo.

 


Figura 3: Display de 7 segmentos tipo anodo comum.

## Tabela Verdade

---

Um conversor para *display* tipo anodo comum possui a seguinte tabela de operação.

Valor	Entradas <i>DCBA</i>	Saídas <i>abcdefg</i>
0	0000	0000001
1	0001	1001111
2	0010	0010010
3	0011	0000110
4	0100	1001100
5	0101	0100100
6	0110	0100000
7	0111	0001111
8	1000	0000000
9	1001	0000100

## Atividade 3

---

- Adicione os símbolos A, b, C, d, E e F à tabela (correspondentes aos valores decimais de 10 a 15).
- Monte uma descrição comportamental de um conversor de código binário de 4 bits para um display de 7 segmentos do tipo anodo comum.
- Elabore um testbench e simule a operação do circuito