

SD132 – Circuitos Digitais II

A-203 Contadores Assíncronos

Autores	
Daniel Muñoz Arboleda (UnB)	Gilmar Silva Beserra (UnB)
Nome 3 (INSTITUIÇÃO)	Nome 4 (INSTITUIÇÃO)

Histórico de revisões		
06/01/2025	V1.0	Versão inicial

Tópicos


- Revisão de Flip-Flop JK e Flip-Flop D
- Definições
- Contador assíncrono ascendente com FF JK
- Contador assíncrono descendente com FF JK
- Contador assíncrono ascendente com FF D
- Contador assíncrono descendente com FF D
- Desvantagens dos contadores assíncronos
- Implementação em VHDL

Página em branco.

Aula 1

Contadores Assíncronos

Revisão Flip-flop JK

 

J	K	CLK	Saída - Próximo estado $Q(n+1)$
0	0		$Q(n)$ (saída não muda)
1	0		1
0	1		0
1	1		$Q'(n)$ (comuta=toggle)

J: entrada de set.


K: entrada de reset.

Clk: clock

Q (Saída): estado atual do flip-flop.

Q' (Saída complementar): estado oposto ao de Q.

Revisão Flip-flop D

 

Clk: clock

D: entrada de dado.

Set: entrada assíncrona, força valor em '1'.

Reset: entrada assíncrona, força valor em '0'.

Q (Saída): estado atual do flip-flop.

Q' (Saída complementar): estado oposto ao de Q.

D Flip Flop Truth Table

CL (Note 1)	D	R	S	Q	\bar{Q}
0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
x	x	0	0	Q	\bar{Q}
x	x	1	0	0	1
x	x	0	1	1	0
x	x	1	1	1	1

Definições

- Contadores são circuitos digitais baseados em registradores, usados para contar eventos.
- Se o registrador usa N Flip-flops, temos 2^N estados possíveis (valores possíveis). Por exemplo: um contador com 3 Flip-flops tem $2^3 = 8$ valores possíveis. Um contador com 4 Flip-flops tem $2^4 = 16$ valores possíveis.
- O **módulo** de um contador é o valor x que o contador pode contar. Por exemplo: contador módulo 6 (conta de 0 a 5). Contador módulo 10 conta de 0 a 9 (contador BCD).
- O número de Flip-flops e a forma como estão conectados vai determinar o módulo e a sequência específica que o contador vai realizar.


Definições

- Contadores podem ser síncronos ou assíncronos.
- Nos contadores **síncronos** todos os Flip-Flops dependem do mesmo sinal de clock. Portanto, todos os Flip-flops mudam simultaneamente de estado.
- Nos contadores **assíncronos** a saída de um Flip-Flop alimenta a entrada de clock do seguinte Flip-flop. Portanto, o tempo de propagação depende do número de Flip-flops (do módulo) do contador.



Definições

- Contadores ascendentes contam de 0 a um valor máximo.
- Contadores descendentes contam de um valor máximo até 0.
- Contadores bidirecionais contam em ambos os sentidos.
- Além de Flip-flops, os contadores usam portas lógicas AND, OR, XOR e circuitos de decodificação.
- Características importantes: módulo, velocidade, precisão, capacidade de cascadeamento, sincronismo, consumo de energia.
- Aplicações: contagem de tempo (relógios digitais), divisão de clock, contagem de eventos, sistemas de controle, etc.

Contador assíncrono ascendente com FF JK


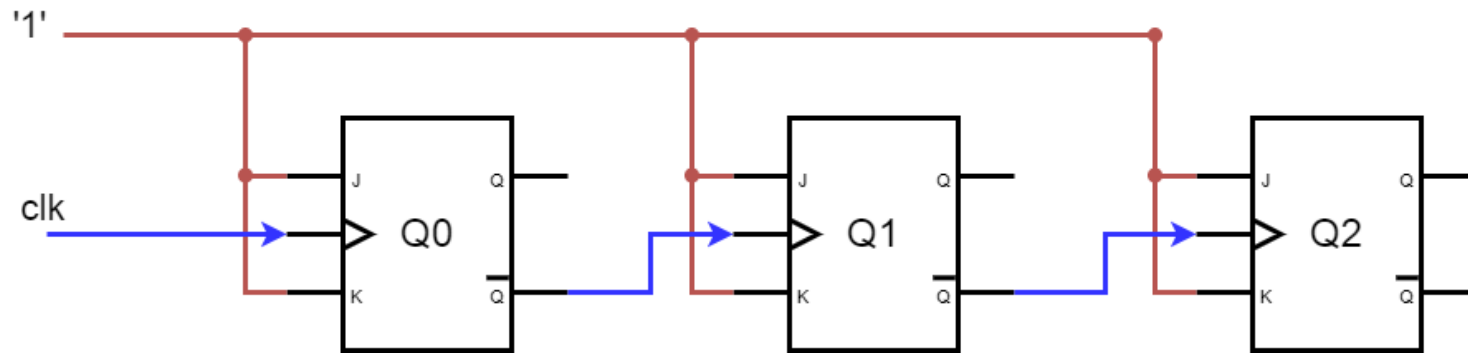


Contador assíncrono ascendente com FF JK

  


Qual o módulo?

Contador assíncrono ascendente com FF JK

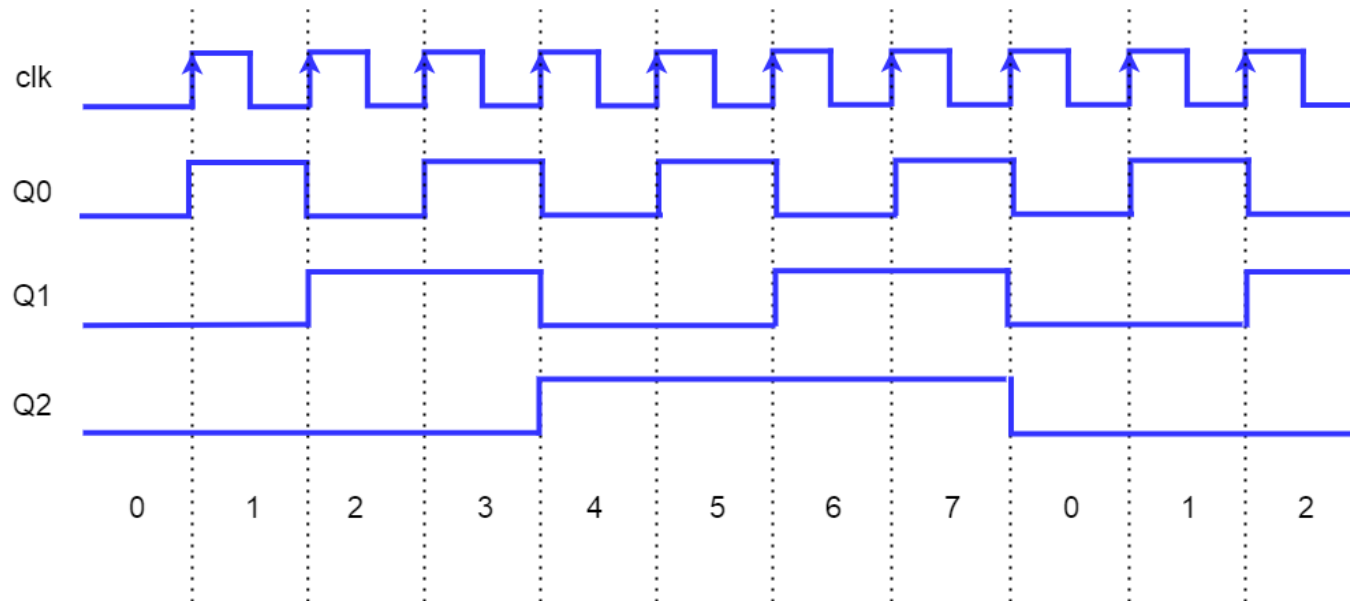
 


Contador módulo 8

 
Contador assíncrono descendente com FF JK



 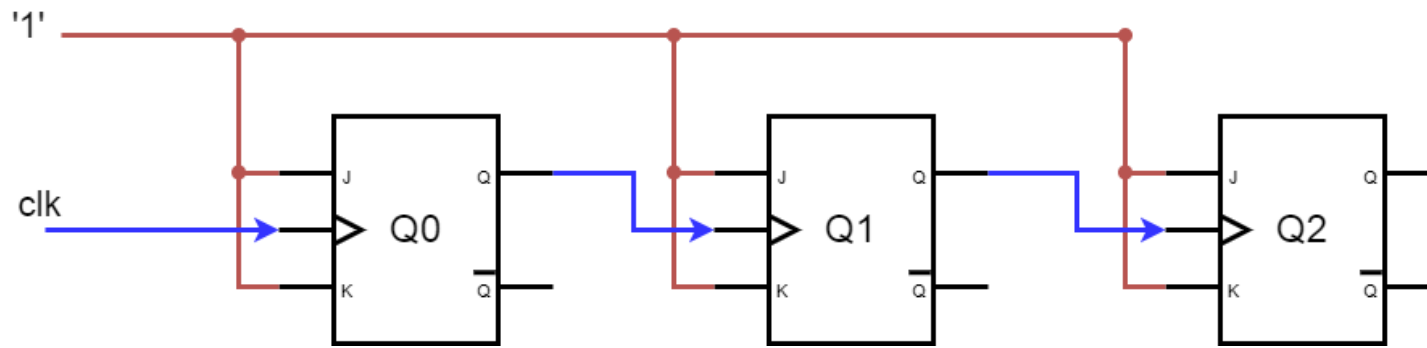Contador assíncrono descendente com FF JK





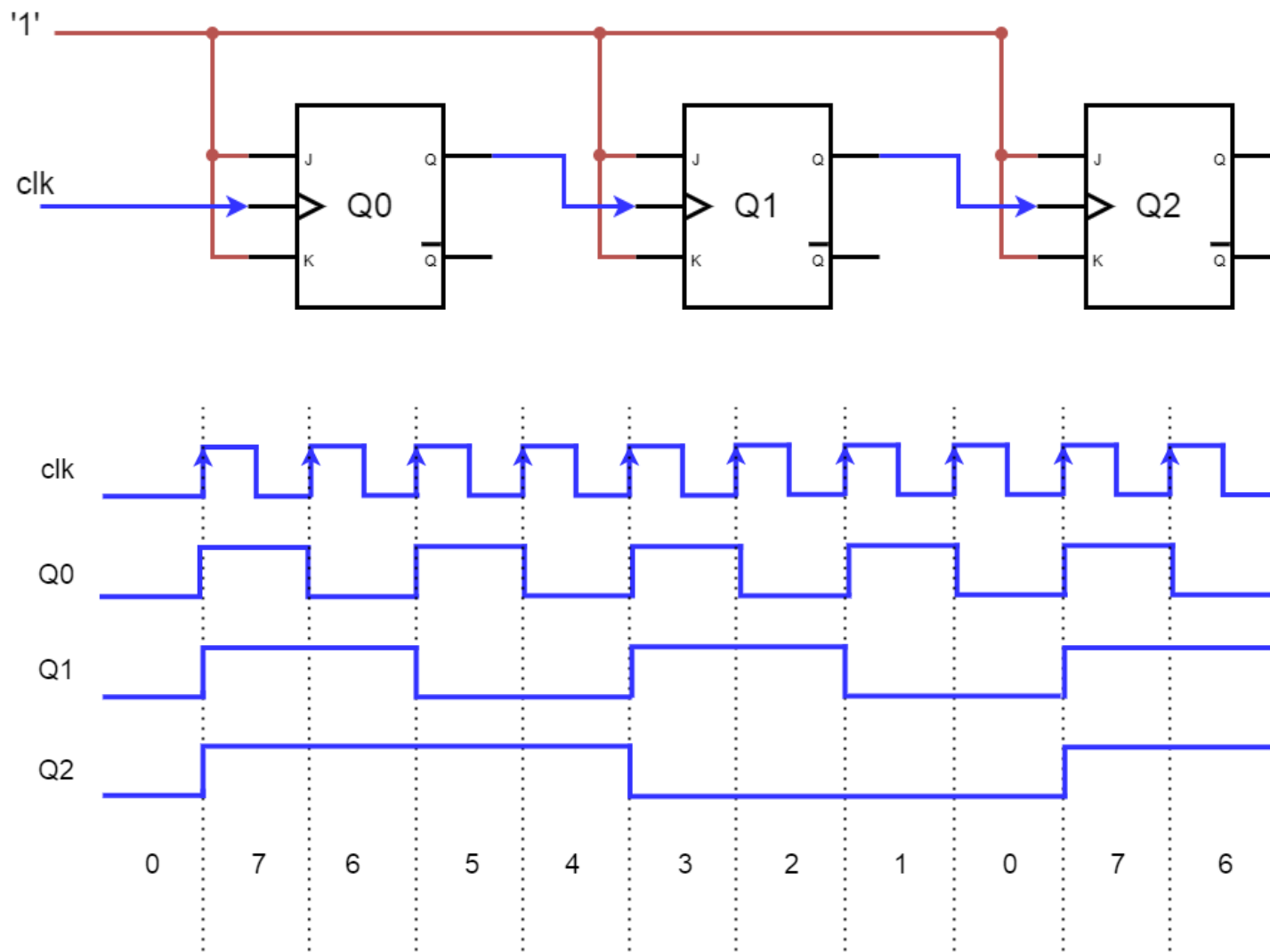Contador assíncrono descendente com FF JK





Página em branco.

 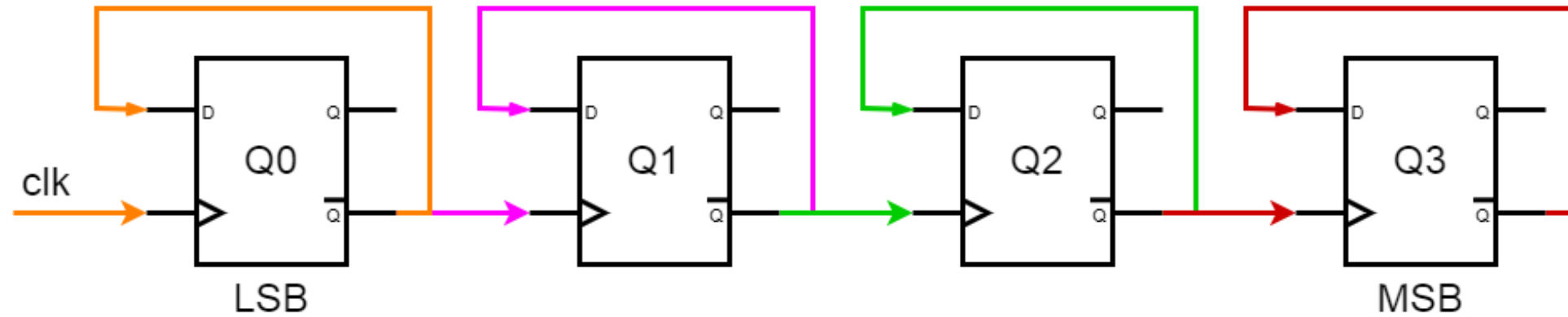
Contador assíncrono ascendente de 4 bits com FFD



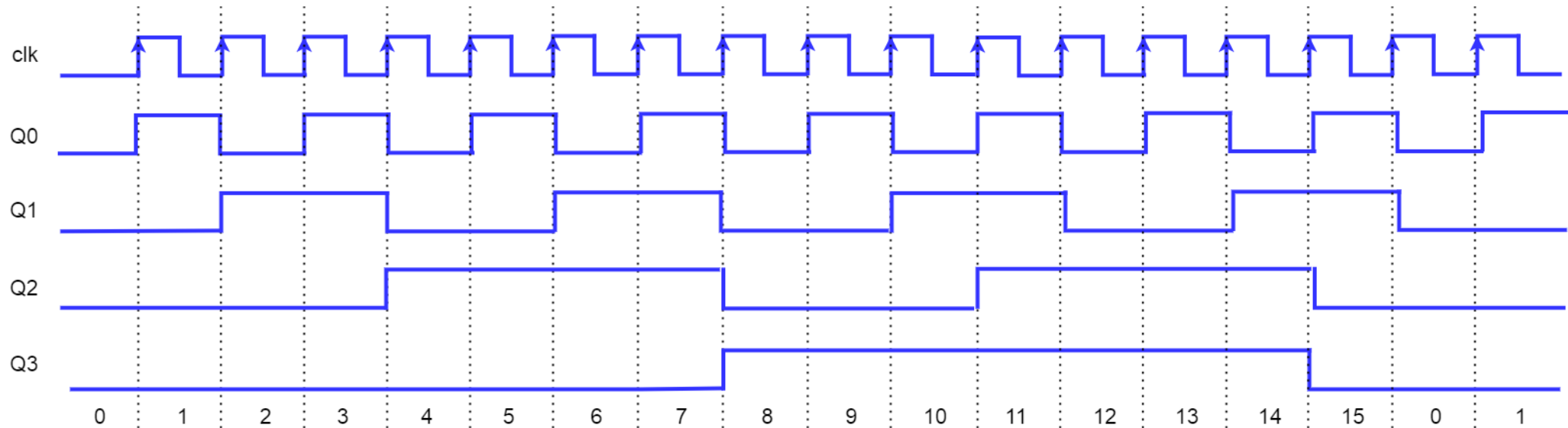
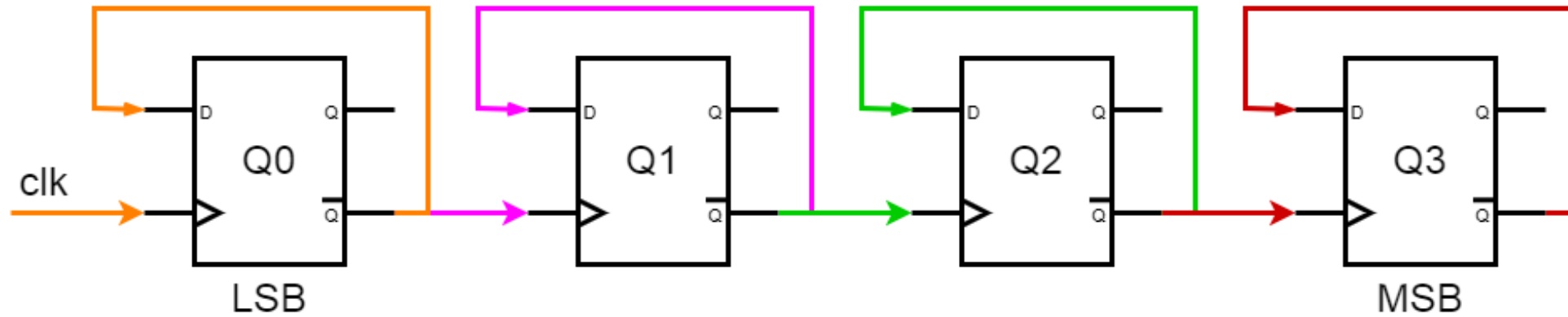
Contador assíncrono ascendente de 4 bits com FFD



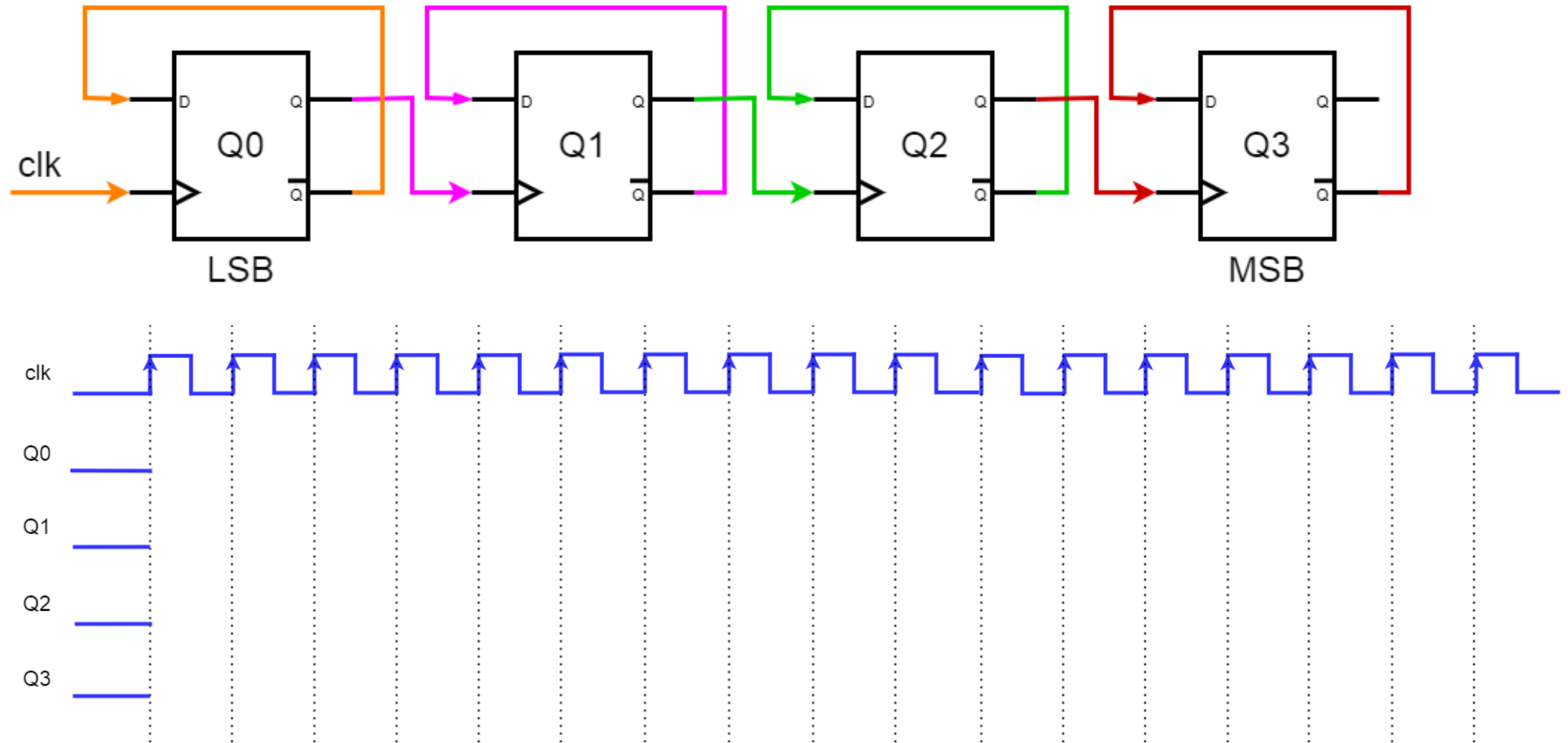
Contador assíncrono descendente de 4 bits com FFD



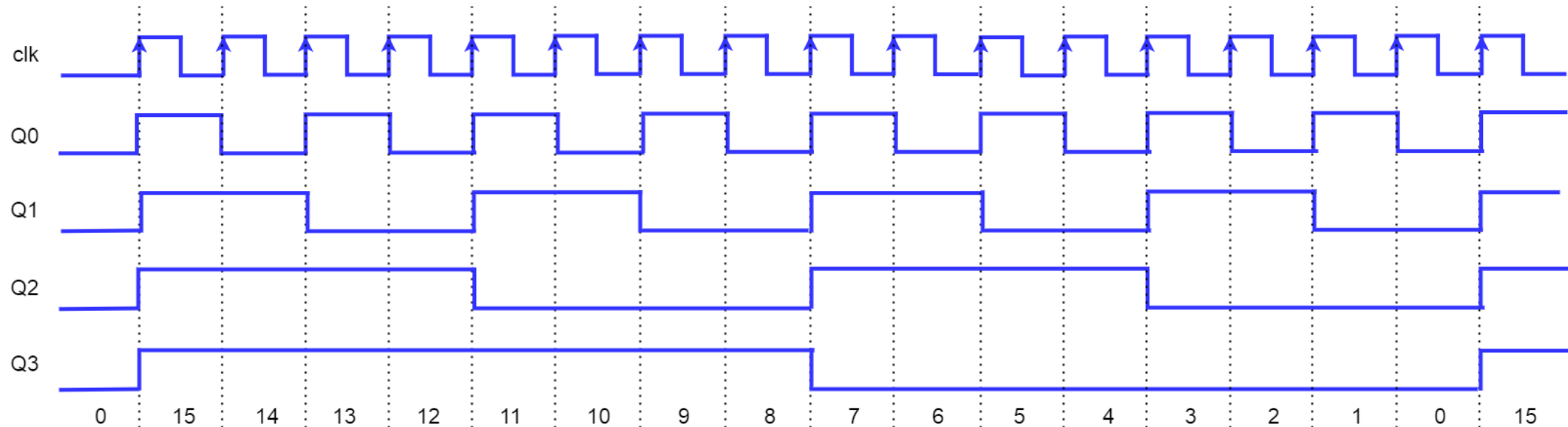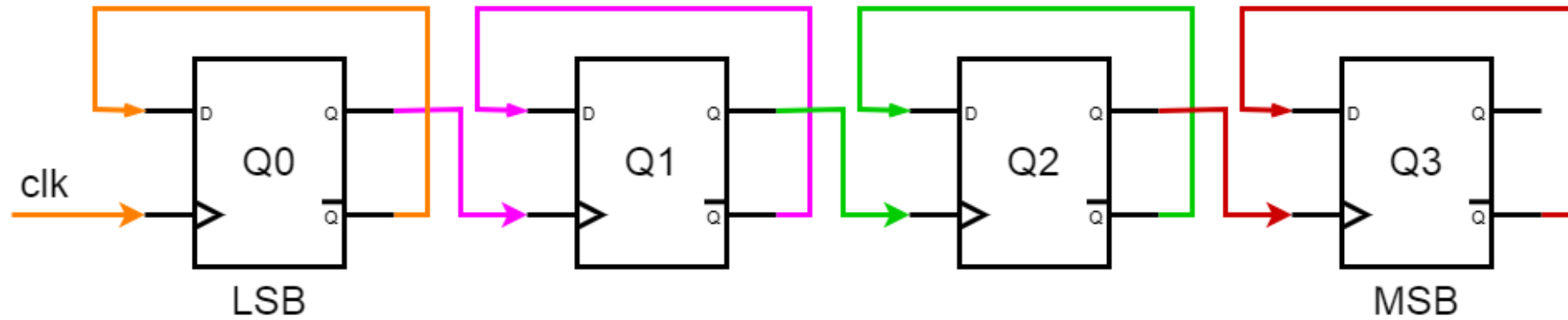
Contador assíncrono descendente de 4 bits com FFD




Contador assíncrono BCD com FFD

 [illegible]

Contador assíncrono BCD com FFD

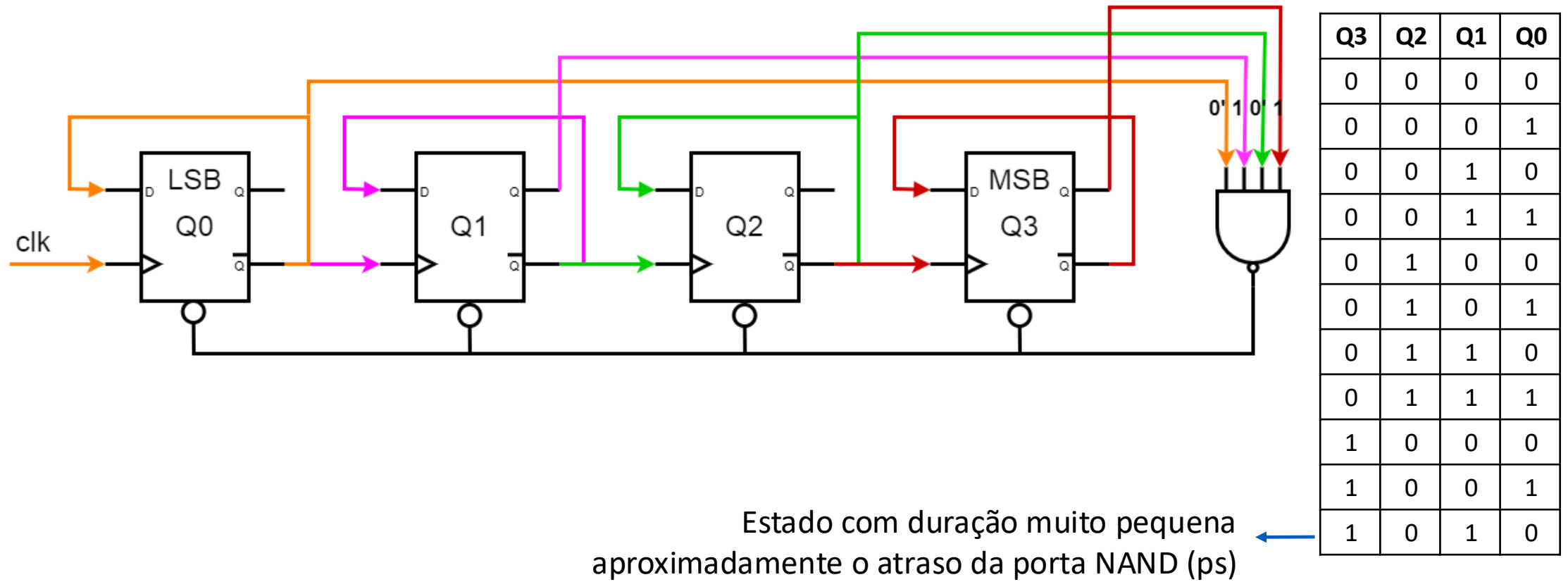

Contador assíncrono BCD com FFD

 

- Contador BCD (0 a 9).
- Os FFs armazenam por um instante muito pequeno o valor 1010 (10_{dec}), mas a porta NAND produz o sinal de reset (assíncrono), apagando o valor de todos os Flip-flops, iniciando um novo ciclo.

Página em branco.

Vantagens dos contadores assíncronos

- Implementação simples.
- Facilmente escalonáveis para contadores maiores.
- Menor número de componentes se comparado com contadores síncrono.
- Menor consumo de energia se comparado com contadores síncronos.

Desvantagens dos contadores assíncronos

- Problemas de sincronismo: os estados não mudam simultaneamente.
- O tempo de propagação de cada Flip-flop se acumula.
- Erros de contagem por pequenas frações de tempo.
- Velocidade limitada: dificuldade de contar a altas frequências de clock.
- Isto é uma desvantagem para aplicações que requerem altas taxas de processamento.


Página em branco.

Aula 2

Implementação de contadores assíncronos em HDLs

Implementação de um contador assíncrono de 4 bits

 Embora seja possível implementar contadores assíncronos em HDLs, a sua aplicação deve ser muito bem analisada a fim de verificar que os atrasos não produzam saídas inesperadas.



Implementação Verilog de um contador assíncrono mod16

```
1 module cnt_assincrono_asc_4bits (  
2     input reset,  
3     input clk,  
4     output [3:0] led  
5 );  
6  
7     reg [3:0] Q;  
8     reg [3:0] Qn;  
9     reg [3:0] D;  
10  
11     // Generate the inverse of Q  
12     always @(*) begin  
13         Qn = ~Q;  
14     end  
15  
16     // Logic for D based on Qn  
17     always @(*) begin  
18         D[0] = Qn[0];  
19         D[1] = Qn[1];  
20         D[2] = Qn[2];  
21         D[3] = Qn[3];  
22     end
```


Implementação Verilog de um contador assíncrono mod16


```
24 // Process for Q(0)
25 always @(posedge clk or posedge reset) begin
26     if (reset) begin
27         Q[0] <= 0;
28     end else begin
29         Q[0] <= D[0];
30     end
31 end
32
33 // Process for Q(1)
34 always @(posedge Qn[0] or posedge reset) begin
35     if (reset) begin
36         Q[1] <= 0;
37     end else begin
38         Q[1] <= D[1];
39     end
40 end
41
```

```
42 // Process for Q(2)
43 always @(posedge Qn[1] or posedge reset) begin
44     if (reset) begin
45         Q[2] <= 0;
46     end else begin
47         Q[2] <= D[2];
48     end
49 end
50
51 // Process for Q(3)
52 always @(posedge Qn[2] or posedge reset) begin
53     if (reset) begin
54         Q[3] <= 0;
55     end else begin
56         Q[3] <= D[3];
57     end
58 end
59
60 // Assign Q to led output
61 assign led = Q;
62
63 endmodule
```


Implementação Verilog de um contador assíncrono mod16

Observe que apenas o primeiro FF é sensível à borda de subida do clock.
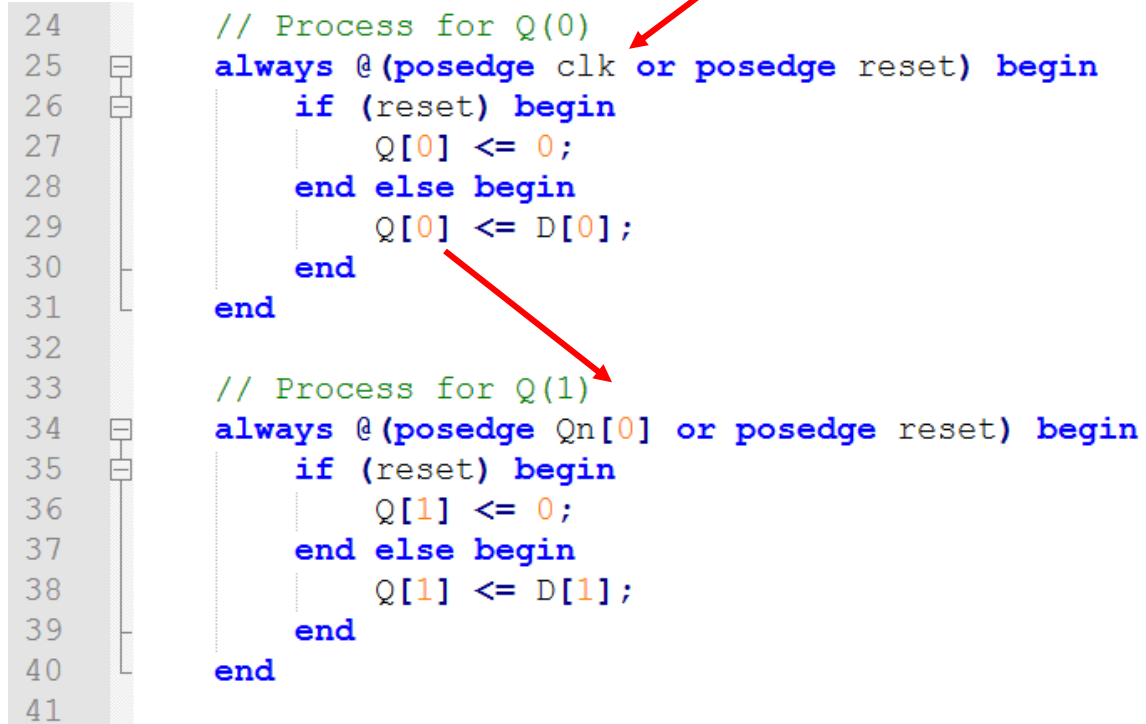
```
24 // Process for Q(0)
25 always @(posedge clk or posedge reset) begin
26     if (reset) begin
27         Q[0] <= 0;
28     end else begin
29         Q[0] <= D[0];
30     end
31 end
32
33 // Process for Q(1)
34 always @(posedge Qn[0] or posedge reset) begin
35     if (reset) begin
36         Q[1] <= 0;
37     end else begin
38         Q[1] <= D[1];
39     end
40 end
41
```



```
42 // Process for Q(2)
43 always @(posedge Qn[1] or posedge reset) begin
44     if (reset) begin
45         Q[2] <= 0;
46     end else begin
47         Q[2] <= D[2];
48     end
49 end
50
51 // Process for Q(3)
52 always @(posedge Qn[2] or posedge reset) begin
53     if (reset) begin
54         Q[3] <= 0;
55     end else begin
56         Q[3] <= D[3];
57     end
58 end
59
60 // Assign Q to led output
61 assign led = Q;
62
63 endmodule
```

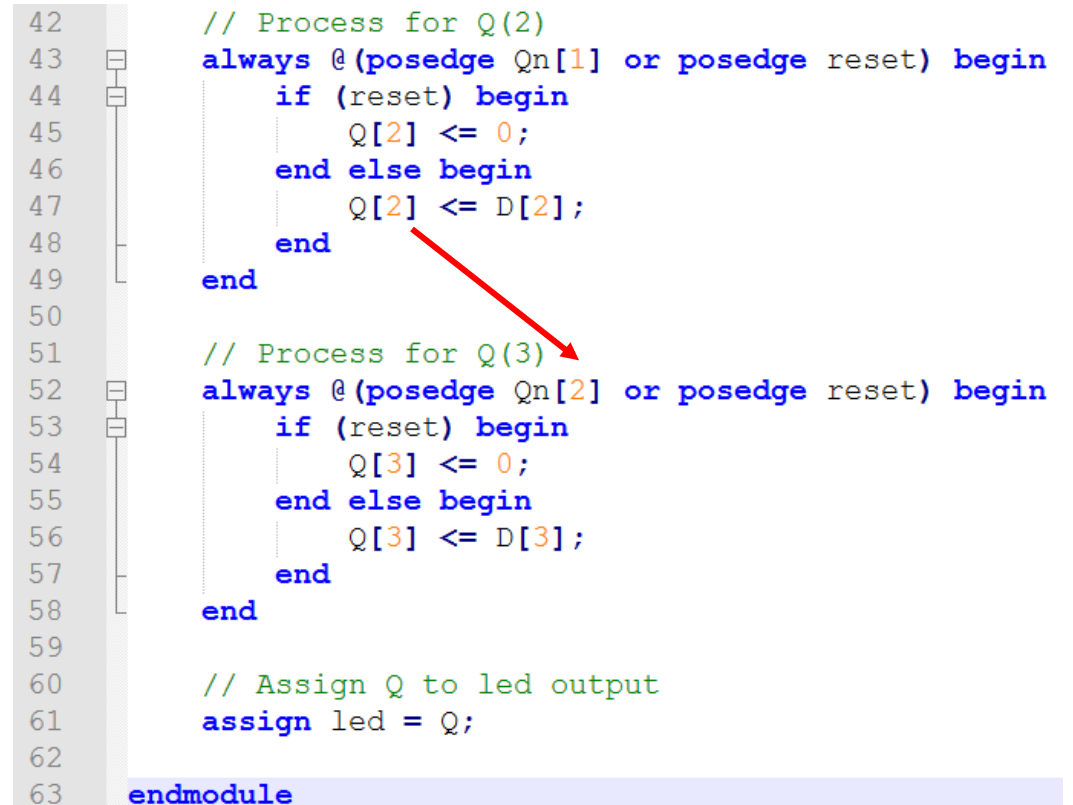

Os outros FFs dependem da atualização da saída do FF anterior, produzindo um atraso.

Implementação VHDL de um contador assíncrono mod16

```
16 library IEEE;
17 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
18
19 entity cnt_assincrono_asc_4bits is
20     Port ( reset : in STD_LOGIC;
21           clk : in STD_LOGIC;
22           led : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
23 end cnt_assincrono_asc_4bits;
24
25 architecture Behavioral of cnt_assincrono_asc_4bits is
26
27     signal Q, Qn : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
28     signal D : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
```

```
32     Qn <= not Q;
33
34     D(0) <= Qn(0);
35     D(1) <= Qn(1);
36     D(2) <= Qn(2);
37     D(3) <= Qn(3);
38
```

Implementação VHDL de um contador assíncrono mod16


```
39 process (clk,reset)
40 begin
41     if reset='1' then
42         Q(0) <= '0';
43     elsif rising_edge(clk) then
44         Q(0) <= D(0);
45     end if;
46 end process;
47
48 process (Qn(0),reset)
49 begin
50     if reset='1' then
51         Q(1) <= '0';
52     elsif rising_edge(Qn(0)) then
53         Q(1) <= D(1);
54     end if;
55 end process;
```

```
57 process (Qn(1),reset)
58 begin
59     if reset='1' then
60         Q(2) <= '0';
61     elsif rising_edge(Qn(1)) then
62         Q(2) <= D(2);
63     end if;
64 end process;
65
66 process (Qn(2),reset)
67 begin
68     if reset='1' then
69         Q(3) <= '0';
70     elsif rising_edge(Qn(2)) then
71         Q(3) <= D(3);
72     end if;
73 end process;
74
75 led <= Q;
```

Contador assíncrono mod16: Testbench (VHDL).

```
25 component cnt_assincrono_asc_4bits is
26     Port ( reset : in STD_LOGIC;
27           clk   : in STD_LOGIC;
28           led   : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
29 end component;
30
31 signal reset,clk : std_logic := '0';
32 signal led : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
33
34 begin
35
36     uut: cnt_assincrono_asc_4bits port map(
37         reset    => reset,
38         clk      => clk,
39         led      => led);
40
41     clk <= not clk after 5 ns;
42     reset <= '0', '1' after 15 ns, '0' after 25 ns;
```

Contador assíncrono de mod16: Simulação.

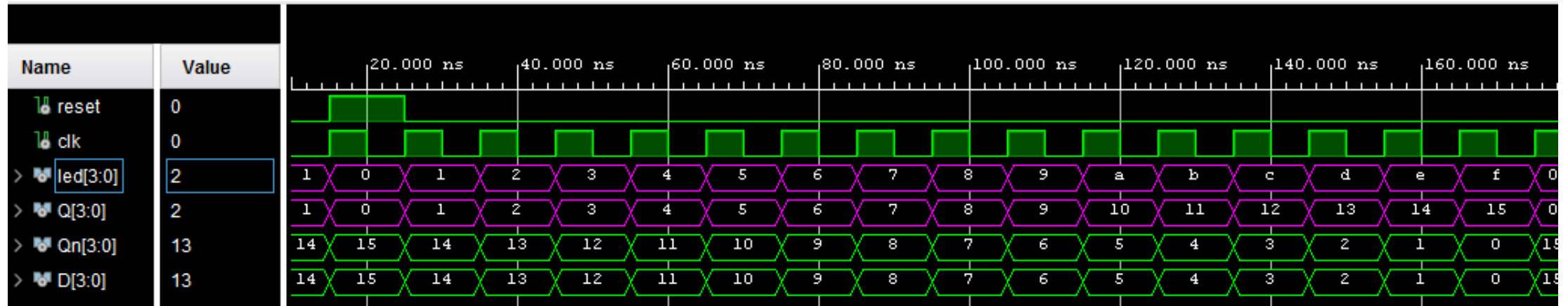

A simulação comportamental não leva em consideração atrasos na propagação dos sinais. Serve apenas para aferir a corretude lógica do circuito implementado em HDLs.

A simulação de timing (pós-implementação) permite analisar o efeito dos atrasos do sinal de clock e de dados entre os Flip-flops.


Página em branco.

Implementação de um contador assíncrono mod16

Esquemático de síntese lógica:

Após a síntese lógica temos a definição das portas lógicas (implementadas em LUTs) e sua conexão com Flip-flops e portas de entrada e a saída.

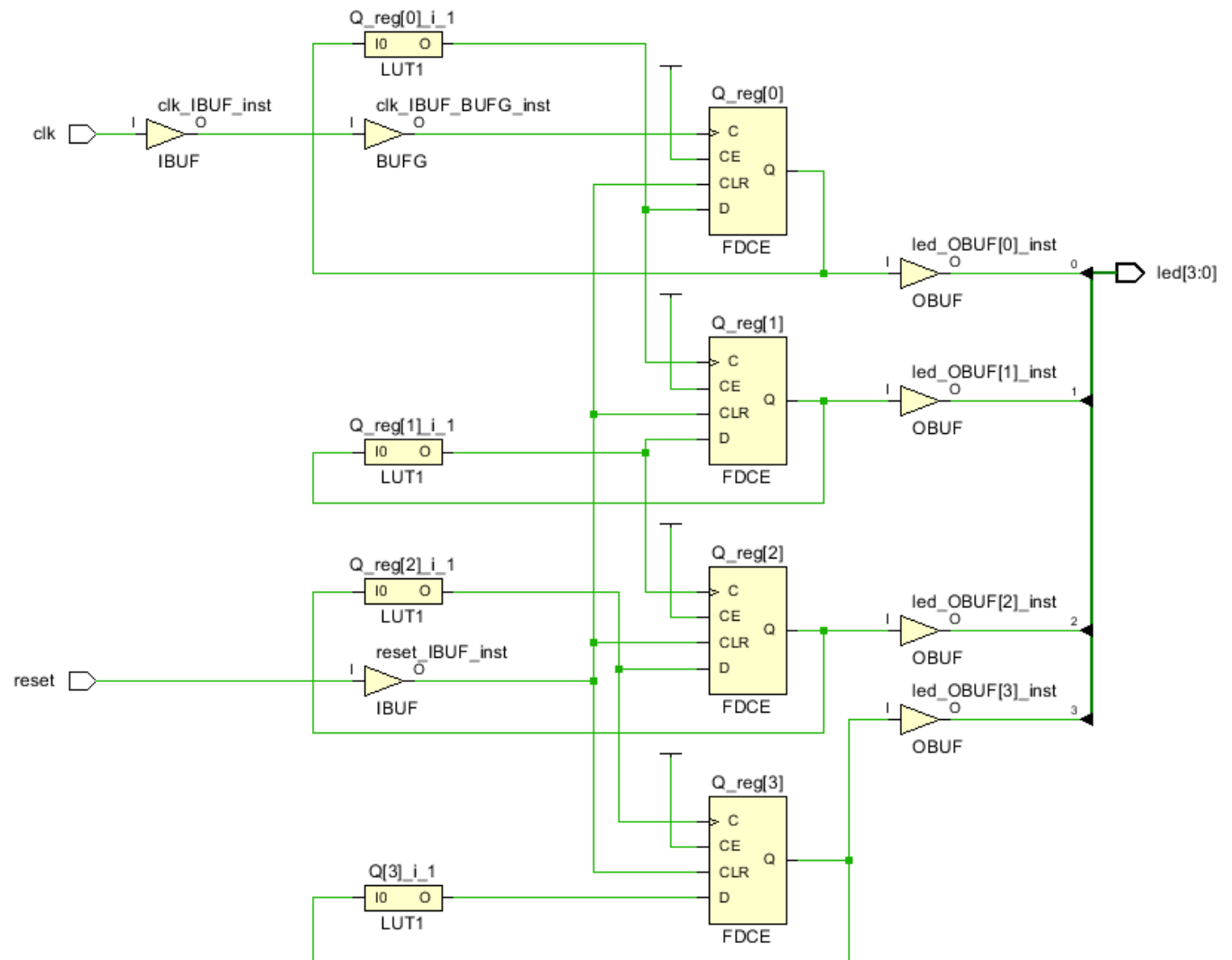Observe que as LUTs devem implementar a negação $D \leq \text{not } Q$



Implementação de um contador assíncrono mod16


Esquemático de síntese lógica:

Após a síntese lógica podemos estimar o consumo de recursos em termos de LUTs (Look-up Tables), Flip-flops, pinos de IO, e outros recursos.

Utilization		Post-Synthesis Post-Implementation		
		Graph Table		
Resource	Estimation	Available	Utilization %	
LUT	4	20800	0.02	
FF	4	41600	0.01	
IO	6	106	5.66	
BUFG	1	32	3.13	


Implementação de um contador assíncrono mod16

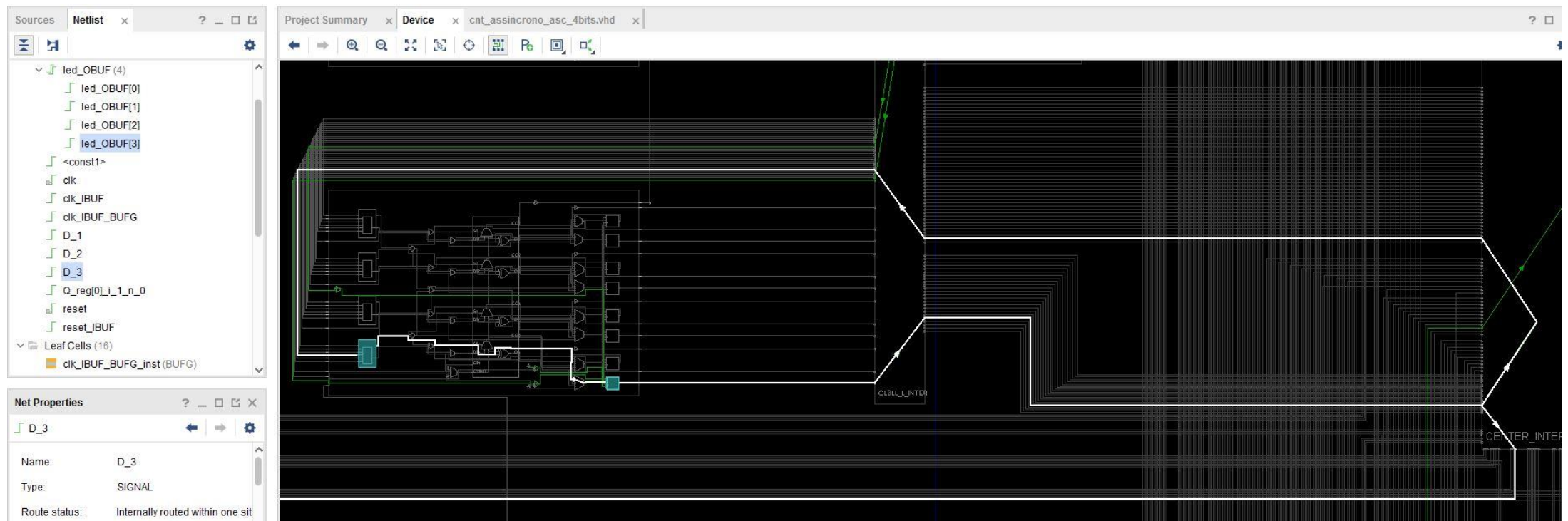Após o processo Place and Route (PAR) observa-se o roteamento do circuito no FPGA. A LUT implementa $D(3) \leq \text{not } Q(3)$. Observe o comprimento do caminho, o qual pode ser diferente para os outros Flip-flops, produzindo delays diferentes.




Implementação de um contador assíncrono mod16

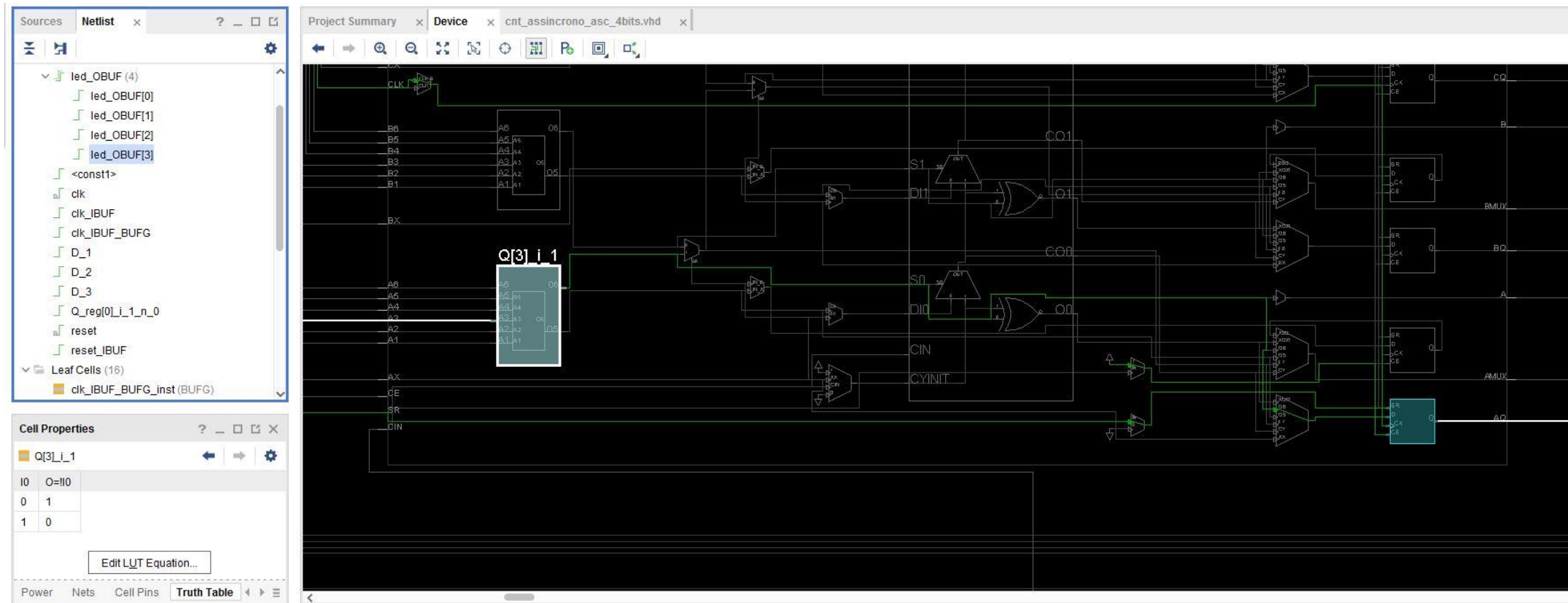Análise do Bloco Lógico Configurável para $D(3) \leq \text{not } Q(3)$. Observe a tabela verdade da LUT (Look-up Table)



 Implementação de um contador assíncrono mod16




Análise clock do Flip-flop do bit 1

$$Q(1) = Q_n(0).$$

Observe os caminhos que produzem atrasos no clock deste flip-flop do contador assíncrono.

Implementação de um contador assíncrono mod16

Simulação de timing após o processo PAR:

 

Observe o atraso entre a borda de subida do clk e $D(0)=Q_n(0)$

Observe o atraso entre a borda de descida de $D(0)=Q_n(0)=\text{clk FF1}$ e a saída led.

Página em branco.