

# Aulas 10 e 11

## Multiplexadores

---

## Autores

Gabriel A. F. Souza, Gustavo D. Colletta, Leonardo B. Zoccal, Odilon O. Dutra
---

Unifei
--------

## Histórico de Revisões

20 de fevereiro de 2025	1.0	Primeira versão do documento.
-------------------------	-----	-------------------------------

# Tópicos

---

- Introdução
- Descrição em Verilog
- Simulação e Verificação
- Atividades Hands-on



# Introdução

# Objetivos

---

- Compreender o conceito de circuitos multiplexadores.
- Explorar suas aplicações na eletrônica digital.
- Apresentar estruturas para descrição em Verilog.

# Definição

---

- Definição: Um circuito multiplexador (ou Mux) é um circuito lógico combinacional que recebe  $2^N$  entradas e possui N linhas de seleção, permitindo que apenas uma das entradas seja direcionada à saída.
- Função: Selecionar uma das várias entradas de dados e a encaminhar para a saída com base no valor de sinais de controle (ou seleção).

**Os multiplexadores estão entre os circuitos combinacionais mais comumente utilizados em sistemas digitais**

# O que são Multiplexadores?

---

 


Figura 1: Circuito Multiplexador

- Possui N entradas de seleção e  $2^N$  entradas de dados.
- Possui uma saída, que reflete a entrada selecionada.



# Aplicações

---

- Seleção de sinais em diversos sistemas digitais: Permite a escolha de diferentes fontes de dados, como em processadores e circuitos de comunicação.
- Uso em barramentos de comunicação: Facilita a transmissão eficiente de dados entre diferentes dispositivos em um sistema.
- Controle de fluxo de dados em memórias e processadores: Utilizado para gerenciar o acesso à memória e a troca de informações dentro de uma CPU.
- Sistemas de telecomunicações: Multiplexadores são usados para combinar múltiplos sinais em uma única linha de transmissão.
- Conversores de dados: Utilizados em conversores digital-analógico (DAC) para selecionar diferentes valores de entrada.

# Descrição em Verilog

# Tipos de Descrição

---

- **Fluxo de Dados (Dataflow)**
- **Estrutural (Structural)**
- **Comportamental (Behavioral)**

# Multiplexadores

---

- Multiplexador 2x1
  - Expressões Lógicas
  - Atribuição Condicional
  - Comportamental (If-Else)
  - Comportamental (Case)
- Multiplexador 4x1
  - Expressões Lógicas
  - Atribuição Condicional
  - Comportamental (If-Else)
  - Comportamental (Case)
- Multiplexador 8x1
  - Descrição Comportamental (Case)
- Multiplexador 4x1 (Barramento de Dados)
  - Descrição Comportamental

# Multiplexador 2x1

---

- Seleciona uma saída a partir de 2 entradas

 


Figura 2: Exemplo de Multiplexador 2x1

# Tabela Verdade

---

Tabela de um multiplexador 2 para 1.

Seleção (S)	Entrada D0	Entrada D1	Saída (Y)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Expressão Lógica:  $Y = (\overline{S} \cdot D_0) + (S \cdot D_1)$

# Descrição Fluxo de Dados

---

```
1 module mux2x1 (  
2     input S,          // Sinal de seleção  
3     input D0,         // Entrada 0  
4     input D1,         // Entrada 1  
5     output Y          // Saída  
6 );  
7     // Implementação da expressão booleana:  $Y = (\sim S \& D0) \mid (S \& D1)$   
8     assign Y = (~S & D0) | (S & D1);  
9  
10 endmodule
```

# Atribuição Condicional

---

```
1 module mux2x1_cond (  
2     input S,          // Sinal de seleção  
3     input D0,         // Entrada 0  
4     input D1,         // Entrada 1  
5     output Y          // Saída  
6 );  
7  
8     assign Y = S ? D0 : D1;  
9  
10 endmodule
```



# Descrição Comportamental (If-Else)

---

```
1 module mux2x1_if(  
2     input S,          // Sinal de seleção  
3     input D0,         // Entrada 0  
4     input D1,         // Entrada 1  
5     output reg Y      // Saída  
6 );  
7     always@(*) begin  
8         if(S)  
9             Y = D1;  
10        else  
11            Y = D0;  
12    end  
13  
14 endmodule
```

# Descrição Comportamental (Case)

---

```
1 module mux2x1_case(  
2     input S,          // Sinal de seleção  
3     input D0,         // Entrada 0  
4     input D1,         // Entrada 1  
5     output reg Y      // Saída  
6 );  
7     always@(*) begin  
8         case(S)  
9             1'b0: Y = D0;  
10            1'b1: Y = D1;  
11        endcase  
12    end  
13  
14 endmodule
```

# Multiplexador 4x1

---

- Seleciona uma saída a partir de 4 entradas

 


Figura 3: Exemplo de Multiplexador 4x1

# Tabela Verdade

---

Tabela de um multiplexador 4 para 1.

S[1]	S[0]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]	Y
0	0	X	X	X	0	0
0	0	X	X	X	1	1
0	1	X	X	0	X	0
0	1	X	X	1	X	1
1	0	X	0	X	X	0
1	0	X	1	X	X	1
1	1	0	X	X	X	0
1	1	1	X	X	X	1

$$Y = (\overline{S[1]} \cdot \overline{S[0]} \cdot D[0]) + (\overline{S[1]} \cdot S[0] \cdot D[1]) + (S[1] \cdot \overline{S[0]} \cdot D[2]) + (S[1] \cdot S[0] \cdot D[3])$$

# Descrição Fluxo de Dados

---

```
1 module mux4x1 (  
2     input  [1:0] S,          // Entradas de seleção S[1:0]  
3     input  [3:0] D,          // Entradas de dados D[3:0]  
4     output Y                 // Saída Y  
5 );  
6 // Implementação da expressão booleana:  
7 assign Y = (~S[1] & ~S[0] & D[0]) |  
8           (~S[1] &  S[0] & D[1]) |  
9           ( S[1] & ~S[0] & D[2]) |  
10          ( S[1] &  S[0] & D[3]);  
11  
12 endmodule
```

# Atribuição Condicional

---

```
1 module mux4x1_cond (
2     input  [1:0] S,          // Entradas de seleção S[1:0]
3     input  [3:0] D,          // Entradas de dados D[3:0]
4     output Y                 // Saída Y
5 );
6
7     assign Y = (S == 2'b00) ? D[0] :
8                (S == 2'b01) ? D[1] :
9                (S == 2'b10) ? D[2] :
10                   D[3] ;
11
12 endmodule
```

## Descrição Comportamental (If-Else)

```
1  module mux4x1_if(  
2      input  [1:0] S,          // Entradas de seleção S[1:0]  
3      input  [3:0] D,          // Entradas de dados D[3:0]  
4      output reg Y             // Saída Y  
5  );  
6  
7      always @(*) begin  
8          if (S == 2'b00)  
9              Y = D[0];  
10         else if (S == 2'b01)  
11             Y = D[1];  
12         else if (S == 2'b10)  
13             Y = D[2];  
14         else  
15             Y = D[3];  
16     end  
17  
18 endmodule
```



## Descrição Comportamental (Case)

```
1  module mux4x1_case(  
2      input  [1:0] S,          // Entradas de seleção S[1:0]  
3      input  [3:0] D,          // Entradas de dados D[3:0]  
4      output reg Y              // Saída Y  
5  );  
6  
7      always @(*) begin  
8          case (S)  
9              2'b00: Y = D[0];  
10             2'b01: Y = D[1];  
11             2'b10: Y = D[2];  
12             2'b11: Y = D[3];  
13             //default: Y = 1'b0;  
14             // 0 uso do "default" é opcional nesse caso -->  
                Circuito sintetizado será o mesmo  
15         endcase  
16     end  
17 endmodule
```

# Multiplexador 8x1

---

- Seleciona uma saída a partir de 8 entradas

 


Figura 4: Exemplo de Multiplexador 8x1

# Descrição Comportamental

---

```
1 module mux8x1 (  
2     input  [2:0] S,           // Entradas de seleção S[2:0]  
3     input  [7:0] D,           // Entradas de dados D[7:0]  
4     output reg Y              // Saída Y  
5 );  
6  
7     always @(*) begin  
8         case (S)  
9             3'b000: Y = D[0];  
10            3'b001: Y = D[1];  
11            3'b010: Y = D[2];  
12            3'b011: Y = D[3];  
13            3'b100: Y = D[4];  
14            3'b101: Y = D[5];  
15            3'b110: Y = D[6];  
16            3'b111: Y = D[7];  
17        endcase  
18    end  
19 endmodule
```

## Multiplexador 4x1 (Barramento de Dados)

---

- Seleciona uma saída a partir de 4 entradas
- Tanto a saída quanto as entradas são barramentos de 3 bits

 


Figura 5: Exemplo de Multiplexador 4x1 com barramento de dados de 3 bits

# Descrição Comportamental

---

```
1  module mux4x1_bus (
2      input wire [1:0] S,           // Entradas de seleção
3      input wire [2:0] D0, D1, D2, D3, // Barramento de dados
4      output reg [2:0] Y           // Saída
5  );
6
7      always @(*) begin
8          case (S)
9              2'b00: Y = D0;
10             2'b01: Y = D1;
11             2'b10: Y = D2;
12             2'b11: Y = D3;
13         endcase
14     end
15
16 endmodule
```

# Simulação e Verificação

# Testbench

---

```
1 module mux4x1_bus_tb();
2     reg [1:0] S;           // Sinais de seleção
3     reg [2:0] D0, D1, D2, D3; // Barramento de dados
4     wire [2:0] Y;         // Saída do MUX
5
6     // Instancia o DUT (Device Under Test)
7     mux4x1_bus uut (.S(S),.D0(D0), .D1(D1), .D2(D2),
8                     .D3(D3),.Y(Y));
9
10    initial begin
11        // Define os valores das entradas de dados
12        D0 = 3'b000;
13        D1 = 3'b101;
14        D2 = 3'b011;
15        D3 = 3'b111;
16
17        // Testa todas as combinações de seleção
```

# Testbench

---

```
17         S = 2'b00; #10; // Deve selecionar D0 = 000
18         S = 2'b01; #10; // Deve selecionar D1 = 101
19         S = 2'b10; #10; // Deve selecionar D2 = 011
20         S = 2'b11; #10; // Deve selecionar D3 = 111
21
22         $stop; // Finaliza a simulação
23     end
24
25     // Monitor para observar os valores
26     initial begin
27         $monitor("Tempo=%0t | S=%b | Y=%b", $time, S, Y);
28     end
29
30 endmodule
```



# Forma de Onda

 


Figura 6: Resultado da Simulação

# Atividades Hands-on

# Atividade 1

---

- Monte uma descrição comportamental de um multiplexador 16x1.
- Elabore um Testbench e simule a operação do circuito.

## Atividade 2

---

- Monte uma descrição estrutural de um multiplexador 8x1 utilizando dois módulos de um multiplexador 4x1 e um módulo de um multiplexador 2x1.
- Elabore um Testbench e simule a operação do circuito.

## Atividade 3

---

- Elabore uma descrição parametrizável de um multiplexador 4x1 com barramentos de dados de N bits.
- Simule para  $N = 3$ ;

## Atividade 4

---

- Elabore uma descrição parametrizável de um multiplexador  $N \times 1$ , com  $N$  entradas de dados de 1 bit e uma saída de 1 bit.
- Simule para  $N = 4$ ;