

Circuitos aritméticos - Somador Completo

Autores

Gabriel A. F. Souza, Gustavo D. Colletta, Leonardo B. Zoccal, Odilon O. Dutra

Unifei

Histórico de Revisões

10 de janeiro de 2025	1.0	Primeira versão do documento.
-----------------------	-----	-------------------------------

Tópicos

- Soma Binária - Revisão
- Circuitos Digitais para Soma Binária
- Funcionamento do Somador Completo
- Implementações do circuito Somador Completo
- Somador de múltiplos bits
- Exercícios

Soma Binária - Revisão

O que é a soma binária?

A soma binária é uma operação fundamental em circuitos digitais e sistemas computacionais, sendo a base para a realização de operações aritméticas. Ela segue as mesmas regras básicas da adição decimal, mas utiliza o sistema de numeração binário, composto apenas pelos dígitos 0 e 1.

Regras Básicas da Soma Binária

Bit 1	Bit 2	Soma (S)	Carry (C)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Aqui:

- S (Sum) é o bit de soma resultante.
- C (Carry) é o bit de transporte, que é “carregado” para a próxima coluna de soma.

Soma de Múltiplos Bits

Quando somamos números binários com mais de um bit, o transporte (C) da soma de um par de bits é propagado para a próxima coluna, assim como na soma decimal. Por exemplo:

Considere somar dois números binários de 4 bits:

$$A = 1011 \quad \text{e} \quad B = 0111$$

Soma de Múltiplos Bits

Realizando a soma bit a bit:

Posição	<i>A</i>	<i>B</i>	Carry In	Soma	Carry Out
Bit menos significativo (LSB)	1	1	0	0	1
Próximo bit	1	1	1	1	1
Próximo bit	0	1	1	0	1
Bit mais significativo (MSB)	1	0	1	0	1

O resultado final da soma é:

$$1011 + 0111 = 10010$$

Aqui, o resultado é um número de 5 bits, com o bit mais à esquerda (1) sendo o transporte final.

Circuitos Digitais para Soma Binária

1. Meio Somador (Half Adder)

O meio somador é um circuito que realiza a soma de dois bits, mas não considera o transporte de entrada (Carry). Ele tem duas entradas (A e B) e duas saídas:

- Soma ($S = A \oplus B$, onde \oplus é a operação XOR)
- Transporte ($C = A \cdot B$, onde \cdot é a operação AND)

2. Somador Completo (Full Adder)

O somador completo realiza a soma de três bits: os dois bits de entrada (A e B) e um bit de transporte de entrada (C_{in}). Ele tem duas saídas:

- Soma ($S = A \oplus B \oplus C_{in}$)
- Transporte ($C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$)

Um somador completo pode ser construído conectando dois meios somadores e uma porta OR para o transporte.

3. Somadores de Múltiplos Bits

Para somar números binários com mais de um bit, os somadores completos podem ser conectados em cascata. O transporte de saída de um somador é propagado como transporte de entrada para o próximo.

Funcionamento do Somador Completo

Tabela Verdade do Somador Completo

A	B	Cin	S (Soma)	Cout (Carry)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Regras de Soma

As regras de soma binária para cada bit são:

❶ **Soma de 0 + 0:**

- O resultado é 0, sem transporte ($Cout = 0$).

❷ **Soma de 0 + 1 ou 1 + 0:**

- O resultado é 1, sem transporte ($Cout = 0$).

❸ **Soma de 1 + 1:**

- O resultado é 0, com transporte ($Cout = 1$).

❹ **Soma com Cin (Carry in):**

- Quando a entrada **Cin** é 1, a operação é equivalente a adicionar o carry para a soma dos bits A e B. Se o carry for gerado, **Cout** será 1; caso contrário, será 0.

Implementações do circuito Somador Completo

Descrição por fluxo de dados

```
1 module full_adder (  
2     input A,           // Entrada A  
3     input B,           // Entrada B  
4     input Cin,         // Carry de entrada  
5     output S,          // Soma  
6     output Cout        // Carry de saída  
7 );  
8  
9     // Fluxo de dados para a soma e carry de saída  
10    assign S = A ^ B ^ Cin;           // Soma é a XOR de A, B e Cin  
11    assign Cout = (A & B) | (Cin & (A^B)); // Carry de saída é  
12        a combinação dos carries de A, B e Cin  
13 endmodule
```

Diagrama esquemático

 


Figura 1: Esquemático do circuito somador completo.

Descrição estrutural 1

```
1 module somador_completo (  
2     input A,           // Primeiro bit  
3     input B,           // Segundo bit  
4     input Cin,         // Carry in (entrada de transporte)  
5     output S,          // Soma  
6     output Cout        // Carry out (transporte de saída)  
7 );  
8  
9 // Definição das portas lógicas  
10 wire xor_ab;          // Resultado da operação A XOR B  
11 wire and_ab;          // Resultado da operação A AND B  
12 wire and_cin_ab;      // Resultado da operação Cin AND (A XOR B)
```

Descrição estrutural 1

```
13 // A operação XOR entre A e B
14 xor (xor_ab, A, B);
15 // A operação AND entre A e B
16 and (and_ab, A, B);
17 // A operação AND entre Cin e (A XOR B)
18 and (and_cin_ab, Cin, xor_ab);
19 // A operação XOR final para gerar a soma S
20 xor (S, xor_ab, Cin);
21 // A operação OR para gerar o carry out Cout
22 or (Cout, and_ab, and_cin_ab);
23
24 endmodule
```

Diagrama esquemático 1

 


Figura 2: Esquemático do circuito somador completo.

Descrição estrutural 2

```
1 module somador_completo (  
2     input A,           // Primeiro bit  
3     input B,           // Segundo bit  
4     input Cin,         // Carry in (entrada de transporte)  
5     output S,          // Soma  
6     output Cout        // Carry out (transporte de saída)  
7 );  
8 // Fios internos  
9 wire S1, Cout1, Cout2;  
10 // Primeiro meio somador: soma A e B  
11 meio_somador ms1 (  
12     .A(A),  
13     .B(B),  
14     .S(S1),  
15     .Cout(Cout1)  
16 );
```

Descrição estrutural 2

```
17 // Segundo meio somador: soma S1 e Cin
18 meio_somador ms2 (
19     .A(S1),
20     .B(Cin),
21     .S(S),
22     .Cout(Cout2)
23 );
24 // OR dos carries intermediários para gerar Cout
25 or (Cout, Cout1, Cout2);
26 endmodule
```


Diagrama esquemático 2

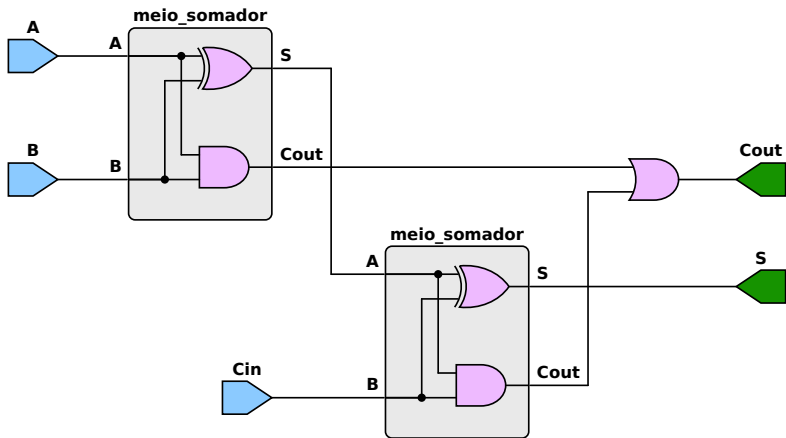


Figura 3: Esquemático do circuito somador completo.

Descrição comportamental 1

```
1 module somador_completo (  
2     input A,           // Primeiro bit  
3     input B,           // Segundo bit  
4     input Cin,         // Carry in  
5     output reg S,      // Soma  
6     output reg Cout    // Carry out  
7 );  
8 always @(*) begin  
9     // Soma final  
10    S = A ^ B ^ Cin; // XOR para a soma binária  
11    // Carry out utilizando porta XOR  
12    Cout = (A & B) | (Cin & (A ^ B));  
13    // A explicação detalhada está abaixo.  
14 end  
15 endmodule
```

Diagrama esquemático 1

 


Figura 4: Esquemático do circuito somador completo.

Descrição comportamental 2

```
1 module somador_completo (  
2     input A,           // Primeiro bit  
3     input B,           // Segundo bit  
4     input Cin,         // Carry in  
5     output reg S,      // Soma  
6     output reg Cout    // Carry out  
7 );  
8 always @(*) begin  
9     // Soma dos bits A, B e Cin  
10    {Cout, S} = A + B + Cin;  
11    // O operador "+" soma os três bits, gerando a soma (S) e o  
    // carry out (Cout).  
12 end  
13 endmodule
```

Diagrama esquemático 2

 


Figura 5: Esquemático do circuito somador completo.

Somador de múltiplos bits

Somador de 4-bits estrutural

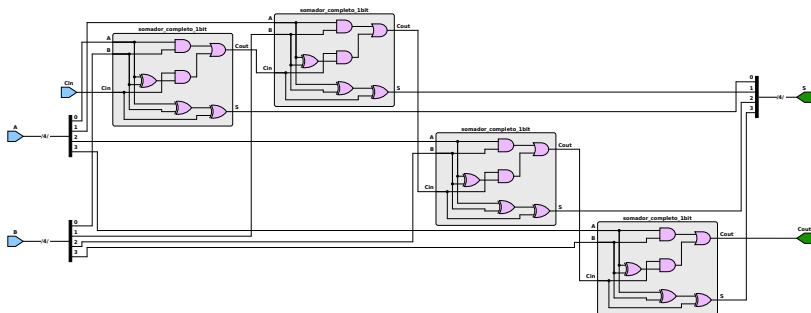


Figura 6: Somador de 4-bits usando 4 módulos somadores completos de 1-bit.

Implementação em Verilog

```
1 // Módulo do somador completo de 4 bits
2 module somador_completo_4bits (
3     input [3:0] A,          // Primeiro número de 4 bits
4     input [3:0] B,          // Segundo número de 4 bits
5     input Cin,              // Carry in
6     output [3:0] S,         // Resultado da soma (4 bits)
7     output Cout             // Carry out
8 );
9     // Sinais intermediários para os carries
10    wire C1, C2, C3;
```


Implementação em Verilog

```
11 // Instâncias do somador completo de 1 bit
12 somador_completo_1bit U0 (
13     .A(A[0]),
14     .B(B[0]),
15     .Cin(Cin),
16     .S(S[0]),
17     .Cout(C1)
18 );
19 somador_completo_1bit U1 (
20     .A(A[1]),
21     .B(B[1]),
22     .Cin(C1),
23     .S(S[1]),
24     .Cout(C2)
25 );
```

Implementação em Verilog

```
26     somador_completo_1bit U2 (  
27         .A(A[2]),  
28         .B(B[2]),  
29         .Cin(C2),  
30         .S(S[2]),  
31         .Cout(C3)  
32     );  
33     somador_completo_1bit U3 (  
34         .A(A[3]),  
35         .B(B[3]),  
36         .Cin(C3),  
37         .S(S[3]),  
38         .Cout(Cout)  
39     );  
40     endmodule
```

Implementação em Verilog

```
41 // Módulo do somador completo de 1 bit
42 module somador_completo_1bit (
43     input A,                // Bit do primeiro número
44     input B,                // Bit do segundo número
45     input Cin,              // Carry in
46     output S,               // Resultado da soma
47     output Cout             // Carry out
48 );
49     assign S = A ^ B ^ Cin;    // Soma (XOR dos bits)
50     assign Cout = (A & B) | ((Cin & (A ^ B))); // Carry out
51 endmodule
```

Somador de 4-bits comportamental

 


Figura 7: Somador de 4-bits comportamental.

Implementação em Verilog

```
1 module somador_completo_4bits (
2     input [3:0] A,          // Primeiro número de 4 bits
3     input [3:0] B,          // Segundo número de 4 bits
4     input Cin,              // Carry in
5     output [3:0] S,         // Resultado da soma (4 bits)
6     output Cout             // Carry out
7 );
8 reg [4:0] resultado;        // Registrador para armazenar o
    resultado da soma (5 bits: soma + carry out)
9 // Bloco procedural para realizar a soma
10 always @(*) begin
11     resultado = A + B + Cin; // Soma dos dois números de 4 bits
    mais o carry in
12 end
13 assign S = resultado[3:0]; // Os 4 bits menos significativos
    são atribuídos à saída S
14 assign Cout = resultado[4]; // O bit mais significativo é o
    carry out
15 endmodule
```

Exercícios

Exercício 1

Modifique o módulo somador de 4-bits comportamental, fornecido, afim de parametrizá-lo para ser usado para criar somadores de qualquer resolução (quantidade de bits).

Exercício 2

Para testar o somador parametrizado, crie um arquivo de *testbench* que instancie um somador de 5-bits e teste as seguintes condições:

- ❶ Soma sem transporte (*carry*).
- ❷ Soma com *carry* interno.
- ❸ Soma com *carry in*.
- ❹ Soma com overflow.
- ❺ Soma com *carry in* e overflow.
- ❻ Soma com ambos os operandos zerados.